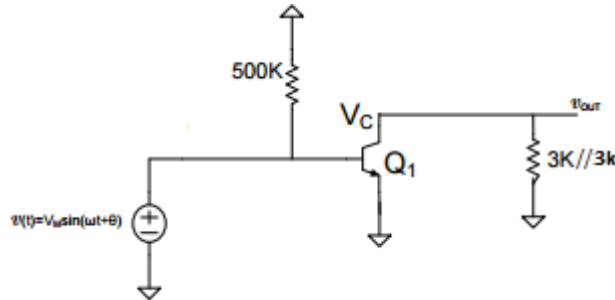


Problem 1

a)



$$b) V_{CQ} = 10V - (2k * I_{CQ})$$

$$I_{CQ} = \frac{\beta(10 - 0.6)}{500k} = 1.88 \text{ mA}$$

$$V_{CQ} = 10V - (2k * 1.88\text{mA})$$

$$V_{CQ} = 6.24V$$

$$V_{outQ} = 0$$

$$c) \text{ Using the known gain, } A_V = -g_m R_L$$

$$A_V = -g_m (2k || 2k) = -g_m (1k)$$

$$g_m = \frac{I_Q}{V_t} = \frac{\beta(10 - 0.6)}{500k * 0.0259} = 0.0726V$$

$$A_V = -0.0726 * 1000$$

$$A_V = -72.6$$

$$d) V_o = -72.6 * 200 * 10^{-6} * \sin(\omega t + \theta)$$

$$V_o = 14.52 \sin(\omega t + \theta) \text{ mV}$$

$$e) V_{out} = V_{outQ} + V_o$$

$$V_{out} = 6.24 \pm 14.52 \sin(\omega t + \theta) \text{ V}$$

Problem 2

$$a) I_D = \mu C_{ox} \left(\frac{W}{2L} \right) (V_{gs} - V_T)^2 = 1.013 \text{ mA}$$

$$V_{ds} \geq V_{gs} - V_T$$

$$V_{ds} \geq 1.5$$

$$\rightarrow R_1 = \frac{4 - 1.5}{0.001013} = 2467\Omega$$

$$b) A_V = -g_m R_1 = -(0.00135)(822.3) = -1.11$$

$$c) \frac{4-V_D}{822.3} = 0.001013$$

$$V_{DQ} = 3.17V$$

$$V_D = V_{DQ} + A_V V_{in}(t)$$

$$V_D = 3.17 + 0.00111 \sin(5000t + 75^\circ) V$$

Problem 3

Because M_2 is diode connected it can be modeled as $G_L = g_m + g_{o2}$, because we can assume $g_{o2} \approx 0$ we can say $G_L = g_m$. From this we can create the gain

$$A_V = -\frac{g_{m1}}{g_{m2}}$$

$$V_{out} = A_V V_{in} = -\frac{g_{m1}}{g_{m2}} V_m \cos(\omega t + \theta)$$

Problem 4

$$A_V = -\frac{g_{m1}}{g_{m2}} = -\frac{\sqrt{\frac{\mu_n C_{ox} W_1}{l_1}} \sqrt{2I_{DQ}}}{\sqrt{\frac{\mu_p C_{ox} W_2}{l_2}} \sqrt{2I_{DQ}}}$$

This can mostly be cancelled out and gets us the equation

$$A_V = -\sqrt{\frac{\mu_n}{\mu_p}} \sqrt{\frac{W_1 L_2}{W_2 L_1}}$$

$$A_V = \sqrt{\frac{10}{3}} \sqrt{\frac{10 * 1}{6 * 2}}$$

$$A_V = -\frac{5}{3} V_{in}(t)$$

$$V_{outQ} = V_{outQ} + A_V V_{in}$$


$$I_{DQ} = \mu_n C_{ox} \left(\frac{W_n}{2L_n} \right) (V_{gs} - V_{TN})^2 = \mu_p C_{ox} \left(\frac{W_p}{2L_p} \right) (V_{out} - V_{DD} - V_{TP})^2$$

$$\rightarrow V_{outQ} = 2V \text{ or } 7V$$


$$V_{out} = V_{outQ} + A_V V_{in}$$

$$V_{out} = 2V - \frac{5}{3} V_M \cos(\omega t + \theta)$$


Problem 5

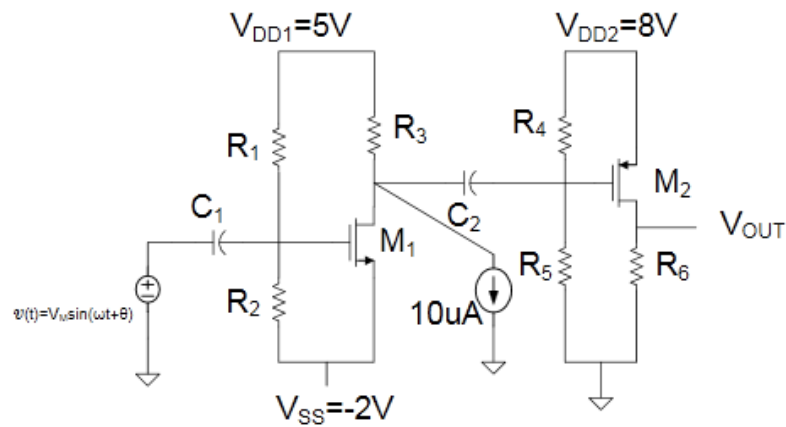

DC circuit

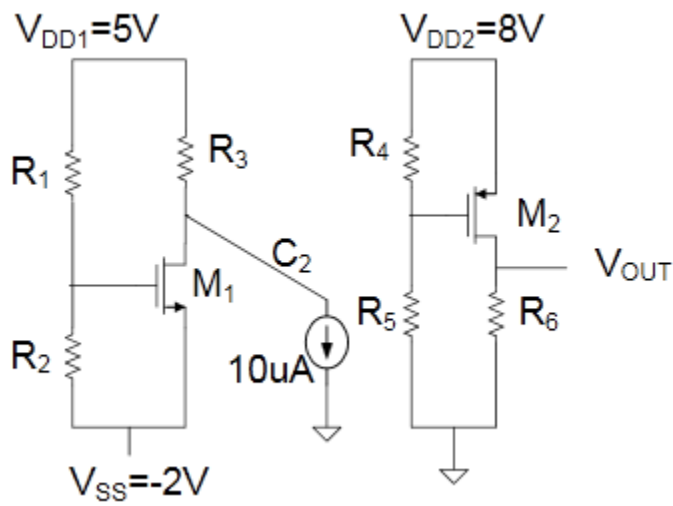


AC circuit

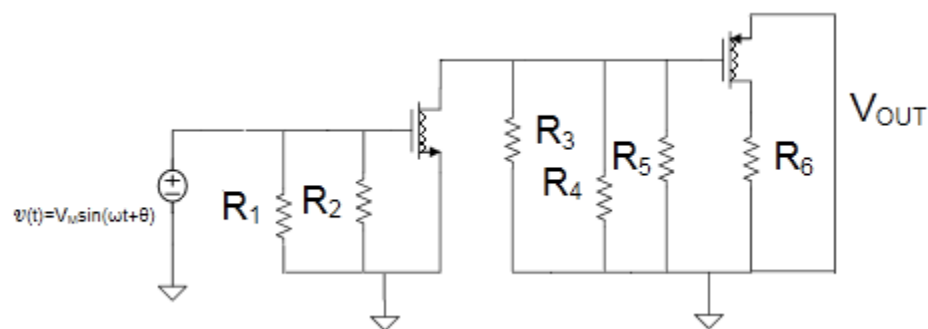

Problem 6

g)

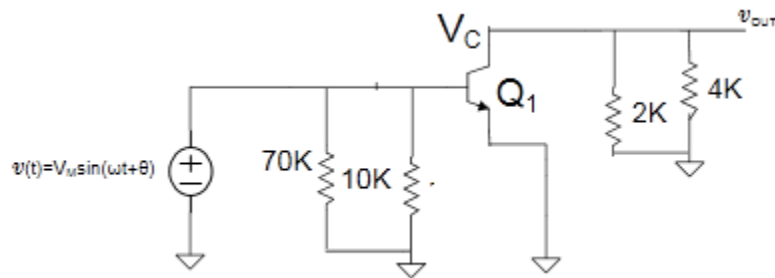

$$h) V_B = 32 * \left(\frac{10}{10+70} \right) k = 4V$$

$$I_{CQ} = \frac{4 - 0.6}{2k} = 1.7 \text{ mA}$$

$$V_{CQ} = 32 - (2k)(I_{CQ})$$

$$V_{CQ} = 28.6V$$

$$V_{outq} = 0V$$

$$l) A_V = -gm(R_L) = -\frac{I_{CQ}}{V_t} * R_L = -\frac{1.7 \text{ mA}}{25.9 \text{ mV}} * 1.33k$$

$$A_V = -87.3$$

$$j) V_{out} = A_V V_{in} = -87.3 * 0.001 \sin(2000\pi t + \theta)$$

$$V_{out} = -0.0873 \sin(2000\pi t + \theta)$$

Problem 7

$$I_{DQ} = \mu C_{ox} \left(\frac{W}{2L} \right) (V_{gs} - V_T)^2$$

$$I_{DSS} = -g_m * V_{in}(t)$$

$$g_m = \mu C_{ox} \left(\frac{W}{2L} \right) (V_{gs} - V_T) = \frac{0.15 \text{ mA}}{V}$$

$$V_{out} = I_{DSS} * 15k$$

$$V_{out} = 0.0563 \sin(2\pi * 1000t)$$

Problem 8

Right:

$$V * (g_m + g_o) = I \rightarrow R_{eq} = \frac{1}{(g_m + g_o)} \cong \frac{1}{g_m}$$

$$g_m = \sqrt{2 * \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right) * I_D} \rightarrow \text{assume } \left(\frac{W}{L}\right) = 6$$

$$R_{eq} = 912.87 \Omega$$

Left:

$$V * (g_m + g_\pi + g_o) = I \rightarrow R_{eq} = \frac{1}{(g_m + g_\pi + g_o)} \cong \frac{1}{g_m}$$

$$g_m = \frac{I_{CQ}}{V_t} = \frac{1 \text{ mA}}{26 \text{ mV}}$$

$$R_{eq} = 26 \Omega$$

Problem 9

$$\text{a) } y_{11} = \frac{\delta I_1}{\delta V_1} = V_2^2$$

$$y_{12} = \frac{\delta I_1}{\delta V_2} = 2V_1 V_2$$

$$y_{21} = \frac{\delta I_2}{\delta V_1} = 0.04 V_1 V_2 \exp(0.2 V_1^2 V_2)$$

$$y_{22} = \frac{\delta I_2}{\delta V_2} = 0.02 V_1^2 \exp(0.2 V_1^2 V_2)$$

b)

$$V_1 = 5V \quad V_2 = 1V$$

$$y_{11} = 1$$

$$y_{12} = 10$$

$$y_{21} = 29.68$$

$$y_{22} = 74.21$$

c)

$$I_{1Q} = (5)(1)^2 = 5A$$

$$I_{2Q} = 0.1 \exp(0.2(5)^2(1)) = 14.84A$$

d)


$$i_1 = y_{11} V_1 + y_{12} V_2 = 1 \text{ mV}_{\text{RMS}} + 10 * 2 \text{ mV}_{\text{RMS}}$$

$$i_1 = 21 \text{ mV}_{\text{RMS}}$$

$$i_2 = y_{21} V_1 + y_{22} V_2 = 29.68 * 1 \text{ mV}_{\text{RMS}} + 74.2 * 2 \text{ mV}_{\text{RMS}}$$

$$i_2 = 178.08 \text{ mV}_{\text{RMS}}$$

Problem 10

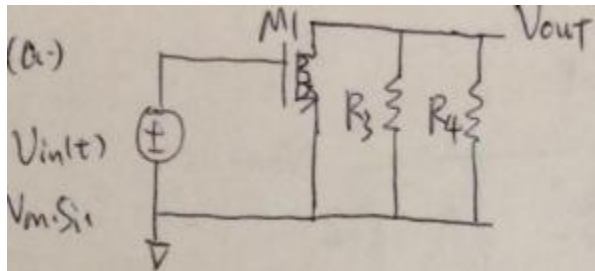

b)

Assuming M_1 is working in saturation ($W=8$, $L=12$)

$$I_D = \mu C_{ox} \left(\frac{W}{2L} \right) (V_{gs} - V_T)^2 = \frac{V_{DD} - V_D}{R_3}$$

$$I_D = 33.3 \mu A$$

$$V_D = 1.67V$$

$$c) A_V = -g_m(R_3 || R_4) = \sqrt{2\mu C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right) I_D} * \frac{R_3 * R_4}{R_3 + R_4}$$

$$A_V = -2.22$$

$$d) V_{out} = A_V V_{in}(t)$$

$$V_{out} = -44.4 \sin(\omega t + \theta) mV$$

Problem 11

Assume M_1 is in saturation

$$I_D = \mu C_{ox} \left(\frac{W}{2L} \right) (V_{GS} - V_T)^2 = \frac{4V - V_{outQ}}{R_1}$$

$$A_V = -g_{m1} R_1 = - \left(\mu C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right) (V_{GS} - V_T) \right) R_1 = -8$$


$$\rightarrow \frac{W}{L} = 4$$

$$W = 4\mu \quad L = 1\mu$$

Verify: $V_{DS} = 2V > 1V = V_{GS} - V_T \rightarrow$ it is in saturation

$$V_{outQ} = 0$$

Problem 12

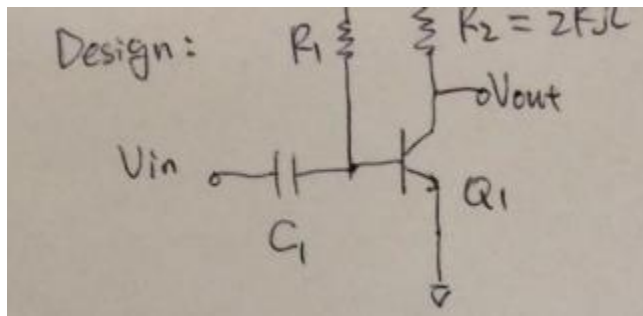

$$A_V = -\frac{I_{CQ} R_2}{V_t} = -5$$


$$I_{CQ} = \frac{5 * 0.026}{2k\Omega} = 65 \mu A$$

$$I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} = 0.65 \mu A$$

$$\rightarrow R_1 = \frac{(10 - 0.6)V}{0.65 * 10^{-6} A} = 14.46 M\Omega$$

The emitter area has almost no effect on the gain of this circuit, so choose a convenient value of A_E such as $100\mu^2$

Problem 13

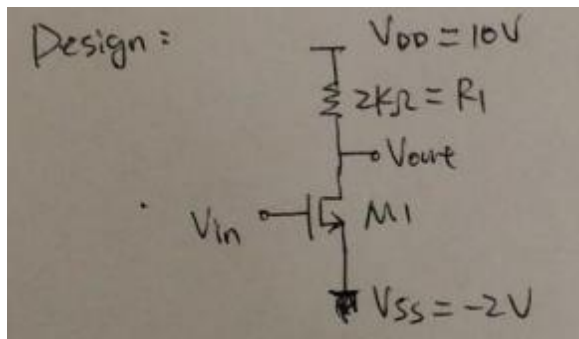

$$A_V = -g_m R_1 = -10, \text{ } R_1 \text{ is } 10K, \text{ not } 2K$$

$$g_m = \frac{\mu_n C_{ox} W}{L} (V_{gs} - V_T)$$

$$\frac{W}{L} = \frac{10}{1}, W = 10\mu, L = 1\mu$$

$$I_D = \mu C_{ox} \left(\frac{W}{2L} \right) (V_{GS} - V_T)^2$$

$$I_D = 0.5 \text{ mA}$$

$$V_{outQ} = 10V - 10 k\Omega * 0.5 \text{ mA} = 5V$$

$$\text{Veriy: } V_{DS} > V_{GS}$$

$$7V > 1V \rightarrow \text{Verified.}$$

Problem 14

Code:

Ln#	
1	
2	module reg4b_en(en, clk, in, out);
3	input en, clk;
4	input [3:0] in;
5	output [3:0] out;
6	reg clk_gate;
7	
8	always @(posedge clk) begin
9	if(en)
10	clk_gate = clk;
11	else
12	clk_gate = 0;
13	end
14	
15	DFF dff0(.D(in[0]), .Q(out[0]), .clk(clk_gate));
16	DFF dff1(.D(in[1]), .Q(out[1]), .clk(clk_gate));
17	DFF dff2(.D(in[2]), .Q(out[2]), .clk(clk_gate));
18	DFF dff3(.D(in[3]), .Q(out[3]), .clk(clk_gate));
19	
20	endmodule
21	





DFF:

Ln#	
1	
2	module DFF(D, Q, notQ, clk);
3	input D, clk;
4	output Q, notQ;
5	reg Q, notQ;
6	
7	always@(posedge clk) begin
8	Q <= D;
9	notQ <= ~D;
10	end
11	
12	endmodule

Testbench:

Ln#	
1	<code>`timescale 1ns/1ps</code>
2	<code>module reg4_en_tb();</code>
3	
4	<code>reg enable, clock;</code>
5	<code>reg [3:0] in;</code>
6	<code>wire [3:0] out;</code>
7	
8	
9	<code>reg4b_en test(.en(enable), .clk(clock), .in(in), .out(out));</code>
10	
11	<code>initial begin</code>
12	<code>clock = 0;</code>
13	<code>enable = 0;</code>
14	<code>in = 4'b1110;</code>
15	<code>#38</code>
16	<code>in = 4'b1100;</code>
17	<code>#38</code>
18	<code>in = 4'b1000;</code>
19	<code>end</code>
20	
21	<code>always #10 clock = ~clock;</code>
22	<code>always #33 enable = ~enable;</code>
23	
24	
25	<code>endmodule</code>
26	

Output:

	Msgs	
 /reg4_en_tb/enab...	0	
 /reg4_en_tb/clock	0	
 /reg4_en_tb/in	1110	
 /reg4_en_tb/out	xxxx	