

EE330  
Section 5, 8:00 am  
Homework 11

Sean Gordon  
Sgordon4

$$1) \quad I_D = (\mu C_{ox}) \left( \frac{W}{2L} \right) (V_{GS} - V_T)^2 \quad A_v = - \frac{2 \cdot R_1 \cdot I_D}{V_{EB}}$$

$$V_0 = 0V = 1 - R_1 \cdot I_D \Rightarrow 1 - 20k \cdot I_D \Rightarrow I_D = .1 \mu A$$

$$A_v = -8 = - \frac{2 \cdot 20k \cdot .0001}{V_{EB}} \Rightarrow V_{EB} = .5$$

$$I_D = (350 \cdot 10^{-6}) \cdot \left( \frac{W}{2L} \right) \cdot (.5)^2 \Rightarrow \left[ \begin{array}{l} \text{Pick} \\ L = 1 \mu m, W = 2.29 \mu m \end{array} \right]$$

$$2a) R_{GG} = \frac{V_{xx} - V_{GTmax}}{I_{GT}} \quad \text{Given: } V_{GTmax} = .9V \quad I_{GT} = 200\mu A \quad \Rightarrow$$

$$R_{GG} = \frac{12 - .9}{200\mu} = \boxed{55,500 \Omega}$$

$$2b) I_{max} = \frac{50 - 1.6}{40\Omega} = 1.21A \quad \Rightarrow \quad P = IV = 1.21A \cdot 1.6V = \boxed{1.936W}$$

$$2c) I_G = \frac{12 - V_{GT}}{R_{GG}} \quad V_{GT \text{ given}} = .8V \quad \Rightarrow \quad I_G = \frac{12 - .8}{55k\Omega} = 201.8\mu A$$

$$P = IV = 201.8\mu \cdot .8V = \boxed{1.61W}$$

$$3a) \left. \begin{array}{l} (1 - .1) \cdot 500\Omega = 450 \\ (.1) \cdot 500\Omega = 50 \end{array} \right\} \text{Potentiometer}$$

$$4) \text{ Turn on voltage} = .8 = \frac{R_1}{R_1 + 10k} \cdot (170\sin(\frac{\pi}{4})) \Rightarrow$$

$$\frac{.8R_1 + 8000}{170\sin(\frac{\pi}{4})} = R_1 \quad \Rightarrow \quad .006655 \cdot R_1 + 66.55 = R_1$$

$$-.9933R_1 = -66.55 \quad \boxed{R_1 = 67\Omega}$$


$$5) V_0 = I_{DSS} \cdot 6k = 100 \mu A \cdot 6k = \boxed{.6}$$

$$6a) I_D = I_{DSS} \cdot \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2 \quad I_{DSS} = 100 \mu A \quad V_P = -1V$$

$$V_0 = V_{DD} - I_D \cdot R \quad V_{DD} = 5V \quad R = 5k$$

$$@ V_{GS} = 25mV, \quad V_0 = 5 - I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2 \cdot 5k = \boxed{4.47V}$$
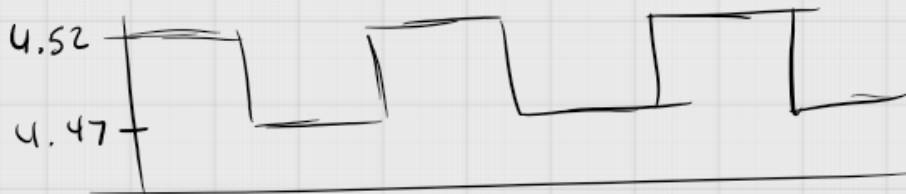
$$@ V_{GS} = -25mV, \quad V_0 = 5 - I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2 \cdot 5k = \boxed{4.52V}$$



$$b) V_{in \max} = .3V$$

$$7) I_D = \mu C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right) (V_G - V_0 - V_{TN})^2 = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{in}}{V_P}\right)^2$$

$$(350 \cdot 10^{-6}) \left(\frac{W}{2.8}\right) (5 - 3 - .75)^2 = (100 \mu A) \left(1 - \frac{.5}{-1}\right)^2 \Rightarrow$$

$$W \cdot (34.18 \cdot 10^{-6}) = 225 \cdot 10^{-6} \Rightarrow \boxed{W = 6.58 \mu m}$$

$$8) \quad g_m = \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}} \quad g_o = \frac{\partial I_D}{\partial V_{DS}} \quad I_{DSSP} = \frac{W}{L} \cdot I_{DSSP0}$$

$$g_m = \left( 2 \left( \frac{W}{L} \right) I_{DSSP0} \left( 1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right) \right) / V_P$$

$$g_o = \left( \frac{W}{L} \right) I_{DSSP0} \left( 1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2 \cdot \lambda$$

$$9) \quad g_m = \left( 2 \left( \frac{W}{L} \right) I_{DSSP0} \cdot \left( 1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right) \right) / V_P \quad I_{DSSP0} = 300 \mu A$$

$$I_D = I_{DSSP0} \cdot \left( \frac{W}{L} \right) \left( 1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2 (1 - \lambda V_{DS}) \Rightarrow$$

$$(300 \mu A) \left( \frac{10}{15} \right) (1)^2 = 200 \mu A = I_D$$


$$I_D = 200 \mu A$$

$$V_G = I_D \cdot 50 k - 5 = -4 V$$

$$V_G = -4 V$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_{in}} = -g_m \cdot 50 k$$
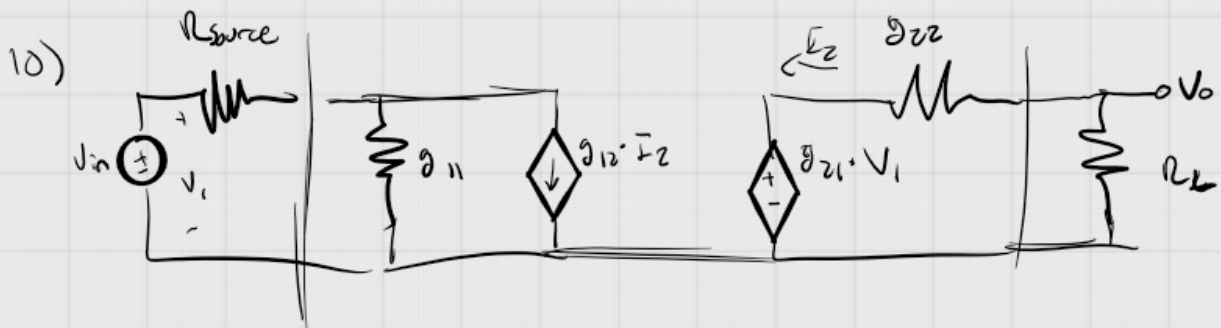
$$g_m = \left( 2 \cdot \left( \frac{10}{15} \right) (300 \mu A) \left( 1 - \frac{V_{in}}{V_P} \right) \right) / V_P$$



$$g_{11} = \frac{\Delta y}{\Delta y_{22}} \quad g_{12} = \frac{y_{12}}{y_{22}} \quad g_{21} = \frac{-y_{21}}{y_{22}} \quad g_{22} = \frac{1}{y_{22}}$$

$$\Delta y = y_{11} y_{22} - y_{12} y_{21}$$

a)  $A_v = \frac{V_o}{V_{in}} \quad V_o = \quad I_m \text{ confused}$

$$12) A_{V_{tot}} = \left( \frac{R_{in1}}{R_{in1} + R_{imp}} \right) \cdot A_{V1} \cdot \left( \frac{R_{in2}}{R_{in2} + R_{o1}} \right) \cdot A_{V2} \cdot \left( \frac{R_{load}}{R_{load} + R_{o2}} \right) \Rightarrow$$

$$\left( \frac{10k}{10k + 500} \right) \cdot (-10) \cdot \left( \frac{5k}{5k + 1k} \right) \cdot (-20) \cdot \left( \frac{1k}{1k + 2k} \right) = \boxed{52.9}$$