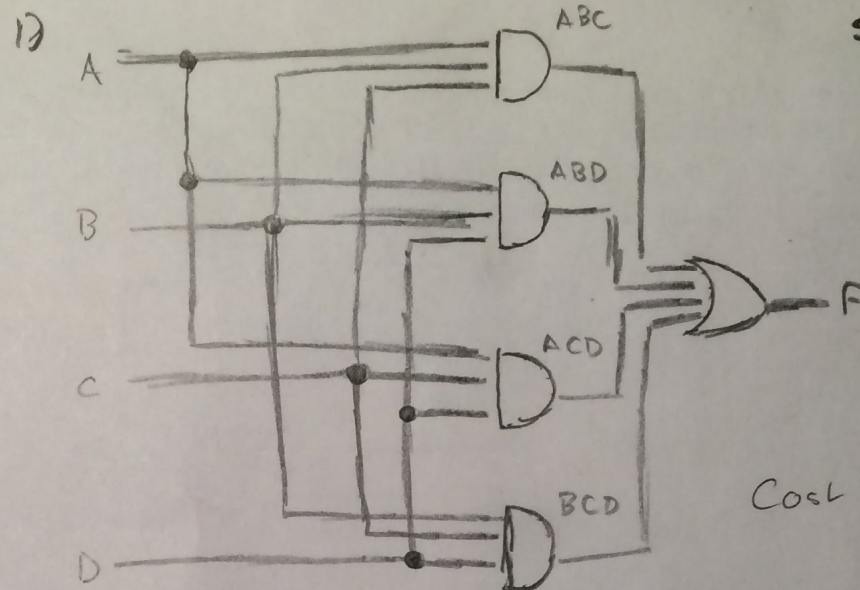


A	B	C	D	F
0	0	0	0	
0	0	0	1	
0	0	1	0	
0	0	1	1	
0	1	0	0	
0	1	0	1	
0	1	1	0	
0	1	1	1	1
1	0	0	0	
1	0	0	1	
1	0	1	0	
1	0	1	1	
1	1	0	0	
1	1	0	1	
1	1	1	0	
1	1	1	1	1

$$\overline{A}BCD + A\overline{B}CD + AB\overline{C}D + ABC\overline{D} + ABCD \Rightarrow BCD + ACD + ABD + ABC$$

Seen Gordon



Cost : 21

AB


CD	00	01	11	10
00	0	4	12	8
01	1	5	13	9
11	3	7	15	11
10	2	6	14	10

2)

$$\overline{a}\overline{b}\overline{c}d + \overline{a}\overline{b}c\overline{d} + \overline{a}b\overline{c}\overline{d} + \overline{a}b\overline{c}d + \overline{a}b\overline{c}d + \overline{a}b\overline{c}d$$

$$\overline{a}\overline{b}\overline{c} + \overline{a}\overline{b}d + \overline{a}b\overline{c} + \overline{a}b\overline{c}d + \overline{a}b\overline{c}d + \overline{a}b\overline{c}d \Rightarrow \overline{F} = \overline{a}\overline{b}\overline{c} + \overline{a}\overline{b}d + \overline{a}b\overline{c} + \overline{a}b\overline{c}d + \overline{a}b\overline{c}d + \overline{a}b\overline{c}d \Rightarrow$$
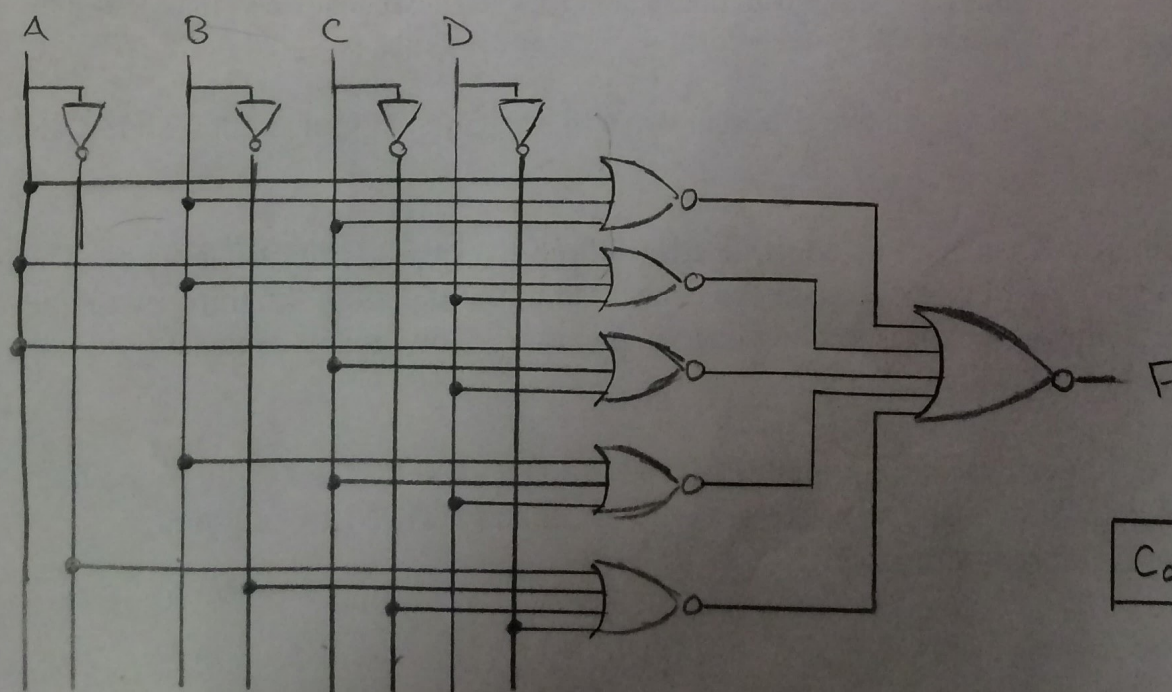
$$\overline{F} = (a+b+c)(a+b+d)(a+c+d)(b+c+d)(\overline{a} + \overline{b} + \overline{c} + \overline{d})$$



Cost : 35

```

1) -----
module Class7Question1(F,A,B,C);
    input A,B,C;
    output F;
    ..... Sean Gordon
    ..... 495 762 295
    not(D,C);
    or(G,A,B);
    or(H,B,D);
    and(F,G,H);
endmodule

```

```

2) -----
module Class7Question2(F1,F2,A,B,C,D);
    input A,B,C,D;
    output F1,F2;

    assign F1 = ((A&~C) | (B&~C) | (~C&~D) | (A&B) | (A&~D));
    assign F2 = ((A|~C) & (A|B|C) & (B|~C|~D));
endmodule

```


```

3) -----
module Class7Question3(F,S,A,B);
    input S,A,B;
    output reg F;

    always @(S<A<B)
        if(S==0)
            F=A;
        else
            F=B;
endmodule

```

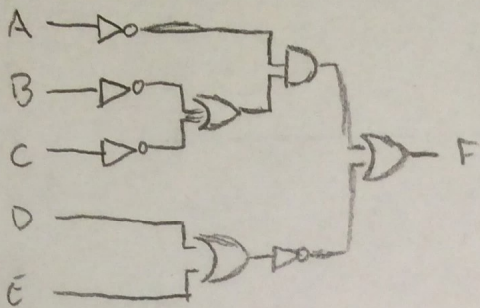
1) a) $F(a, b, c, d, e) = \overline{a}(\overline{b+c}) + (d+e)'$



b)

	PMOS	NMOS
VOL	1	1
AND	$x+1$	$x+1$
OR	$x+1$	$x+1$

$x = \text{num of inputs}$

c)

	PMOS	NMOS	TOT
VOL	4	4	8
AND	3	3	6
OR	9	9	18
TOT	16	16	32

Total cost: 32

d) $\overline{F} = \overline{\overline{a}(\overline{b+c}) + (d+e)'} \Rightarrow$

$(\overline{\overline{a} + (\overline{b+c})})(\overline{d+e}) \Rightarrow$

$(a + (\overline{b+c}))(d+e) \Rightarrow$

$(a + bc)(d+e)$

