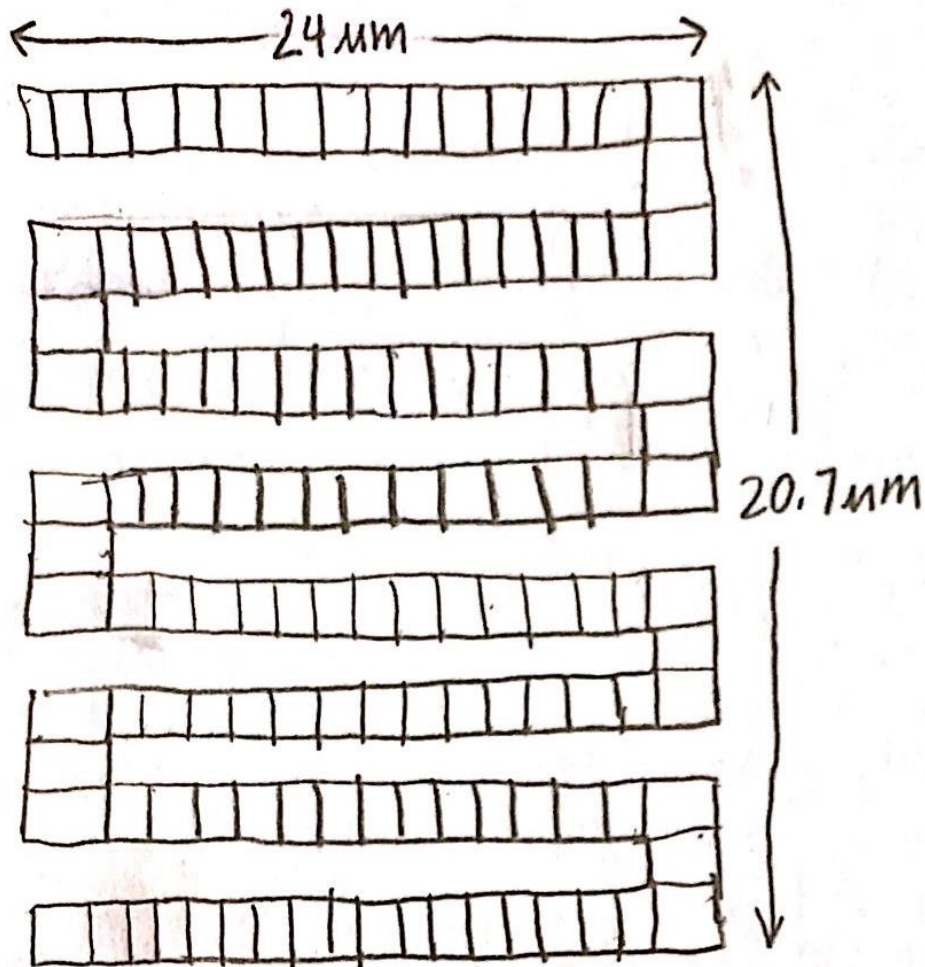


## Problem 1:

Sheet Resistance of poly is  $23.5 \Omega/\square \Rightarrow \frac{3000}{23.5} = 127.7$

Min Poly width in resistor is  $1.5 \mu\text{m}$  and min spacing is  $0.9 \mu\text{m}$ .


If we use  $16 \square \times 8$  lines we get 14 corners  $\Rightarrow 16 * 8 + 7 - 14 * .45 = 128.7 \square = 3042.5 \Omega$




Problem 2:

Using poly and poly2 => 938 aF/ $\mu\text{m}^2$

$$A_c = \frac{0.5 * 10^{-12} F}{938 * 10^{-18} F/\mu\text{m}^2} = 533 \mu\text{m}^2 \Rightarrow \sqrt{A_c} = 23.09 \mu\text{m}$$

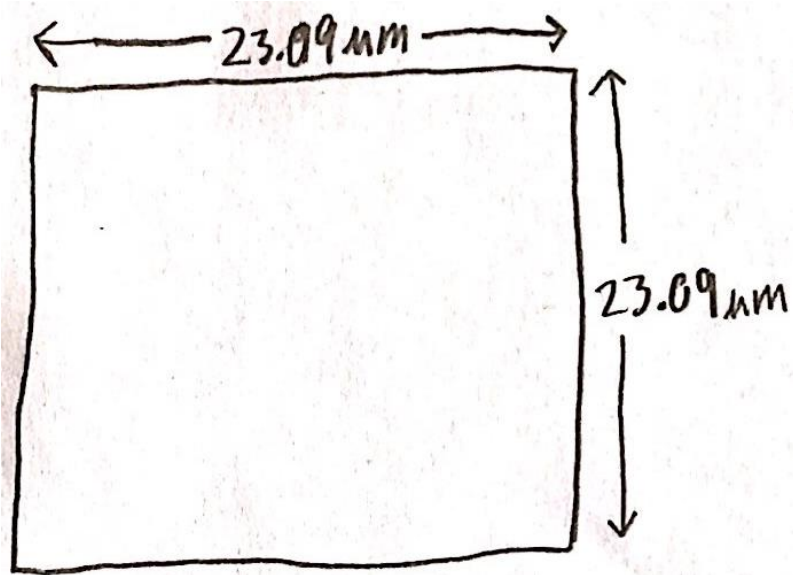

Problem 3:

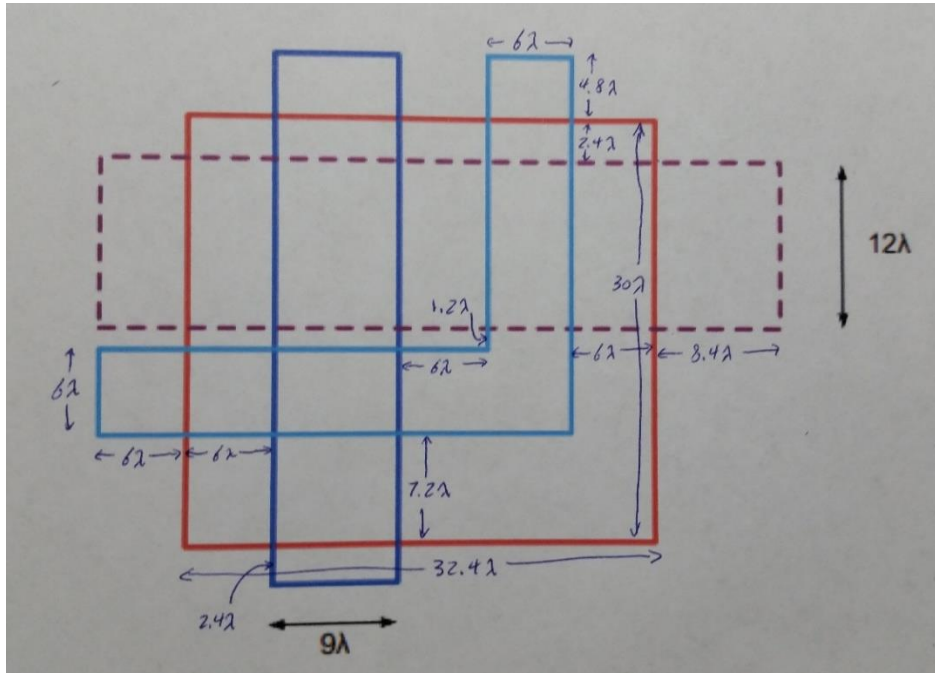

$$C_{32} = A_{32} * 35 \frac{aF}{\mu m^2} = \lambda^2 * (6 * 9) = 226.8 aF$$

$$C_{31} = A_{31} * 13 \frac{aF}{\mu m^2} = \lambda^2 * (12 * 6) = 63.18 aF$$

$$C_{3P} = A_{3P} * 9 \frac{aF}{\mu m^2} = \lambda^2 * (6 * 6 + 6 * 12 + 6 * 1.2) = 93.312 aF$$

$$C_{3S} = A_{3S} * 7 \frac{aF}{\mu m^2} = \lambda^2 * (6 * 6 + 6 * 4.8) = 40.82 aF$$

$$C_{21} = A_{21} * 31 \frac{aF}{\mu m^2} = \lambda^2 * (12 * 9) = 301.32 aF$$

$$C_{2P} = A_{2P} * 15 \frac{aF}{\mu m^2} = \lambda^2 * (6 * 12 + 12 * 18) = 388.8 aF$$

$$C_{2S} = A_{2S} * 12 \frac{aF}{\mu m^2} = \lambda^2 * (6 * 12 + 12 * 8.4) = 186.62 aF$$

$$C_{1P} = A_{1P} * 56 \frac{aF}{\mu m^2} = \lambda^2 * (30 * 9) = 1360.8 aF$$

$$C_{1S} = A_{1S} * 27 \frac{aF}{\mu m^2} = \lambda^2 * (2.4 * 9 + 4.8 * 9) = 157.46 aF$$

$$C_{PS} = A_{PS} * 84 \frac{aF}{\mu m^2} = \lambda^2 * (30 * 32.4) = 7348.32 aF$$

Problem 4:

$$R(320) = 4534 * \left( 1 + (320 - 250) * \left( \frac{1200}{10^6} \right) \right) = 4914 \, \Omega$$

Problem 5:

Using the resistivity calculator at <http://cleanroom.byu.edu/ResistivityCal>, the resistivity equals

$$\rho = 22.34 \, \Omega\text{-cm} = 223400 \, \Omega\text{-um}$$

$$R = \rho * \left( \frac{L}{W * t} \right) = 223.4 * 10^3 * \left( \frac{50}{2 * t} \right) = \frac{5.59 * 10^6}{t} \, \Omega$$

Problem 6:

$$\text{Value of combination is } R_T = R_1 + R_2$$

$$\text{Substitution and algebra yield } R_T = (R_1 + R_2) * \left( 1 + \frac{\Delta T}{10^6} * \left( \frac{R_1}{R_1 + R_2} * TCR_1 + \frac{R_2}{R_1 + R_2} * TCR_2 \right) \right)$$

$$\text{This matches the form of the original equation if } TCR_T = \left( \frac{R_1}{R_1 + R_2} * TCR_1 + \frac{R_2}{R_1 + R_2} * TCR_2 \right)$$

$$\Rightarrow TCR_T = 133.33 \, \text{ppm}/^\circ\text{C}$$

The TCR is  $\frac{1400}{133.33} = 10.5$  times less than just an n+ doped resistor.

Problem 7:

$$R = R_s * \left( \frac{L}{W} \right) = 23.5 * \left( \frac{100}{1} \right) = 2350 \, \Omega$$

$$C_{PS} = \left( 84 \frac{\text{aF}}{\mu\text{m}^2} \right) * (100 * 1) = 8.4 \, \text{fF}$$

$$C_{P2} = \left( 56 \frac{\text{aF}}{\mu\text{m}^2} \right) * (100 * 1) = 5.6 \, \text{fF}$$

Problem 8:

$$I_d = J_s A \left( e^{\frac{V_D}{V_T}} - 1 \right) = \left( 50 \mu\text{m}^2 * \frac{10^{-15} \text{A}}{\mu\text{m}^2} \right) * \left( e^{\frac{0.5\text{V}}{26\text{mV}}} - 1 \right) = 78.2 \, \mu\text{A}$$

$$I_d = J_s A \left( e^{\frac{V_D}{V_T}} - 1 \right) = \left( 50 \mu\text{m}^2 * \frac{10^{-15} \text{A}}{\mu\text{m}^2} \right) * \left( e^{\frac{0.6\text{V}}{26\text{mV}}} - 1 \right) = 3.40 \, \text{mA}$$

Problem 9:

$$I_d = \left( \frac{10^{-15} A}{\mu m^2} * 200 \mu m^2 \right) \left( e^{\frac{V_D}{26mV}} - 1 \right)$$

$$V_x - V_R - V_D = 10V - I_d(2k\Omega) - V_D = 0$$

Solve system of equations:  $I_D = 4.71 mA$

Problem 10:

$$I_d = \left( \frac{10^{-15} A}{\mu m^2} * 200 \mu m^2 \right) \left( e^{\frac{V_D}{26mV}} - 1 \right)$$

$$V_x - V_R - V_D = 520mV - I_d(2k\Omega) - V_D = 0$$

Solve system of equations:  $I_D = 41.1 \mu A$

Problem 11 and 12:

```

1  `timescale 1ns/1ps
2  module decoder3_to_8(Y7, Y6, Y5, Y4, Y3, Y2, Y1, Y0, A, B, C, En);
3  //Define input and output pins
4  input A, B, C;
5  input En; //Enable line, usually 1
6  output Y7, Y6, Y5, Y4, Y3, Y2, Y1, Y0;
7
8  assign (Y7, Y6, Y5, Y4, Y3, Y2, Y1, Y0) =
9
10
11  ( (En, A, B, C) == 4'b1000) ? 8'b0000_0001 :
12  ( (En, A, B, C) == 4'b1001) ? 8'b0000_0010 :
13  ( (En, A, B, C) == 4'b1010) ? 8'b0000_0100 :
14  ( (En, A, B, C) == 4'b1011) ? 8'b0000_1000 :
15  ( (En, A, B, C) == 4'b1100) ? 8'b0001_0000 :
16  ( (En, A, B, C) == 4'b1101) ? 8'b0010_0000 :
17  ( (En, A, B, C) == 4'b1110) ? 8'b0100_0000 :
18  ( (En, A, B, C) == 4'b1111) ? 8'b1000_0000 :
19  8'b0000_0000; //if all no input
20
21 endmodule
22

```

Figure A: 3-to-8 decoder Verilog

```

1  `timescale 1ns/1ps
2
3  module decoder3_to_8_TB();
4  reg A, B, C, En;
5  wire Y7, Y6, Y5, Y4, Y3, Y2, Y1, Y0;
6  decoder3_to_8 D328(Y7, Y6, Y5, Y4, Y3, Y2, Y1, Y0, A, B, C, En);
7
8  initial
9  begin
10     En=1'b1;
11     A=1'b0; B=1'b0; C=1'b0; #20;
12     A=1'b0; B=1'b0; C=1'b1; #20;
13     A=1'b0; B=1'b1; C=1'b0; #20;
14     A=1'b0; B=1'b1; C=1'b1; #20;
15     A=1'b1; B=1'b0; C=1'b0; #20;
16     A=1'b1; B=1'b0; C=1'b1; #20;
17     A=1'b1; B=1'b1; C=1'b0; #20;
18     A=1'b1; B=1'b1; C=1'b1; #20;
19     En=1'b0;
20
21 end
22 endmodule

```

Figure B: 3-to-8 decoder test bench Verilog

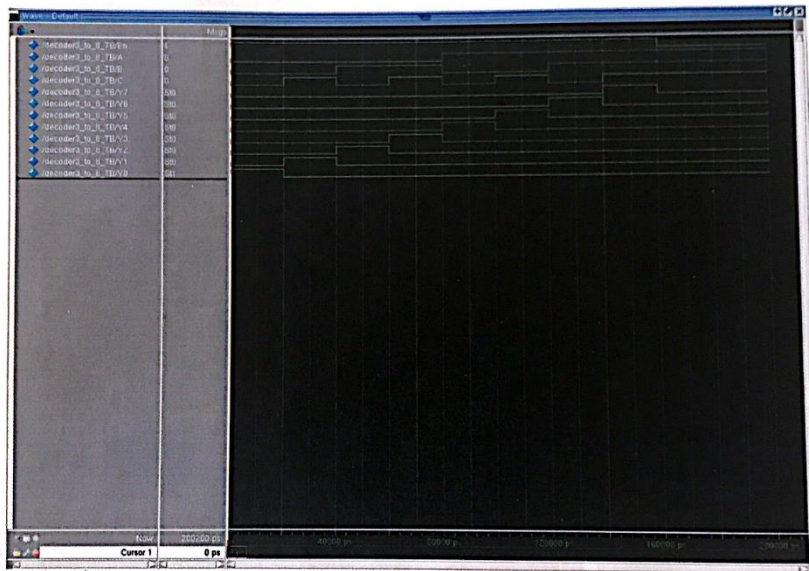


Figure C: Simulation waveforms of 3-to-8 decoder