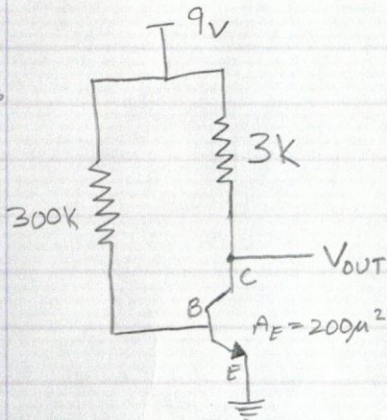


1

10 points



$$\beta = 100 \quad J_s = 10^{-14} \frac{A}{\mu^2}$$

$$I_C = \frac{9 - V_{out}}{3k} = J_s A_E e^{\frac{V_{BE}}{V_t}} = (10^{-14})(200) e^{\frac{V_{BE}}{V_t}} \quad \text{where } V_t = 26mV$$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} \quad I_B = \frac{9 - V_{be}}{300k} = \frac{J_s A_E}{\beta} e^{\frac{V_{BE}}{V_t}} = \frac{(10^{-14})(200)}{100} e^{\frac{V_{BE}}{V_t}}$$

$$\frac{9 - V_{be}}{300k} = \frac{(10^{-14})(200)}{100} e^{\frac{V_{be}}{V_t}}$$

$$V_{be} = 0.5477 [V] > 0.4 \quad \text{forward active } \checkmark$$


$$I_C = (10^{-14})(200) e^{\frac{0.5477}{0.026}} = 2.817mA$$

$$V_{out} = 9 - 3k \cdot I_C$$

$$V_{out} = 0.5477 [V]$$

2(a)

10 points

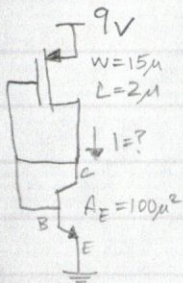PMOS \rightarrow Saturation

$$I_D = \mu C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right) \left(\frac{1}{2} \right) (V_{gs} - V_T)^2 = 33 \frac{\mu A}{V^2} \left(\frac{15\mu}{2\mu} \right) \left(\frac{1}{2} \right) (V_{out} - 9 + 1)^2$$

$$I_D = I_C$$


$$I_C = (100\mu^2)(10^{-14} \frac{A}{\mu^2}) e^{\frac{V_{out}}{26mV}}$$

$$100\mu^2(10^{-14} \frac{A}{\mu^2}) e^{\frac{V_{out}}{0.026}} = 33 \frac{\mu A}{V^2} \left(\frac{15\mu}{2\mu} \right) \left(\frac{1}{2} \right) (V_{out} - 9 + 1)^2$$

$$V_{out} = 0.5886 \quad \text{then}$$

$$I = 6.797 mA$$

(b)

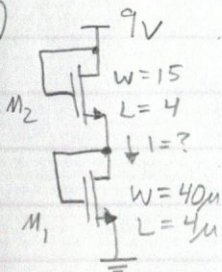 $M_1 + M_2$ in saturation

$$I_{D1} = I_{D2}$$

$$100 \frac{\mu A}{V^2} \cdot \left(\frac{40}{4} \right) \left(\frac{1}{2} \right) (V_{out} - 0 - 1)^2 = 100 \frac{\mu A}{V^2} \cdot \left(\frac{15}{4} \right) \left(\frac{1}{2} \right) (9 - V_{out} - 1)^2$$


$$V_{out} = 3.65857$$

$$I = 100 \frac{\mu A}{V^2} \left(\frac{40}{4} \right) \left(\frac{1}{2} \right) (3.65857 - 1)^2$$

$$I = 3.534 mA$$

3

10 points

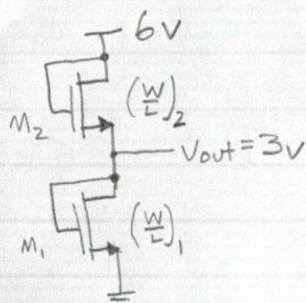

$M_1 + M_2 \Rightarrow \text{Saturation}$

$$I_{D1} = I_{D2}$$

$$\mu C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right)_1 \left(\frac{1}{2} \right) (3-1)^2 = \mu C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right)_2 (6-3-1)^2 \left(\frac{1}{2} \right)$$


$$\left(\frac{W}{L} \right)_1 = \left(\frac{W}{L} \right)_2$$

let $\frac{W}{L} = 5$ then

$$\begin{aligned} W_1 &= W_2 = 15\mu \\ L_1 &= L_2 = 3\mu \end{aligned}$$

3'

10 points
extra credit

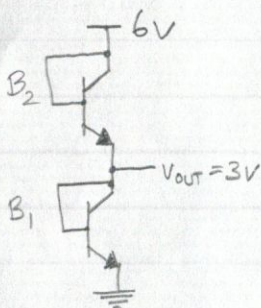

$$I_{B2} = \frac{J_S A_{E1}}{\beta} e^{\frac{V_{BE}}{V_T}}$$

$$I_{E2} = I_{B2} + I_{C2}$$

$$I_{E2} = I_{E1} = I_{B1} + I_{C1}$$

$$I_{B1} = \frac{J_S A_{E2}}{\beta} e^{\frac{V_{BE}}{V_T}}$$

$$J_S A_{E1} e^{\frac{V_{BE1}}{V_T}} = J_S A_{E2} e^{\frac{V_{BE2}}{V_T}}$$

$$V_{BE1} = 3V$$

$$V_{BE2} = 3V$$

then $A_{E1} = A_{E2}$

$$\text{let } \beta = 100$$

$$A_{E1} = A_{E2} = 100\mu^2$$

$$J_S = 10^{-14} \frac{A}{\mu^2}$$

4

10 points

$$C = 500 \text{ fF} = \frac{C_{j0} \cdot A}{\left(1 - \frac{V_D}{\phi_B}\right)^n}$$

$$V_B = 0 \text{ V}$$

$$n = 0.5$$

$$\phi_B = 0.6$$

$$500 \text{ fF} = \frac{C_{j0} \cdot A}{\left(1 - \frac{0}{0.6}\right)^{0.5}}$$

$$500 \text{ fF} = C_{j0} \cdot A$$

$$C = \frac{500 \text{ fF}}{\left(1 - \frac{-3}{0.6}\right)^{0.5}}$$

$$C = 2.0412 \times 10^{-13} \text{ [F]} \quad V_D = -3 \text{ V}$$

$$C = \frac{500 \text{ fF}}{\left(1 - \frac{250 \text{ mV}}{0.6}\right)^{0.5}}$$


$$C = 6.5465 \times 10^{-13} \text{ [F]} \quad V_D = 250 \text{ mV}$$

5

2 pF @ 0V

3 pF @ 4V

10 points

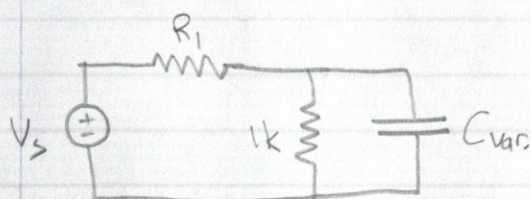

$$C = \frac{C_{j0} \cdot A}{\left(1 - \frac{V_D}{\phi_B}\right)^n}$$

$$n = 0.5$$

$$\phi_B = 0.6$$

$$\text{@ } 0 \text{ V} \\ V_s = 0$$

$$2 \text{ pF} = \frac{C_{j0} \cdot A}{\left(1 - \frac{0}{0.6}\right)^{0.5}}$$

$$C_{j0} \cdot A = 2 \text{ pF}$$

$$\text{@ } 4 \text{ V} \\ V_s = 4 \text{ V}$$


$$3 \text{ pF} = \frac{2 \text{ pF}}{\left(1 - \frac{V_D}{0.6}\right)^{0.5}}$$

$$V_D = 0.333 \text{ [V]}$$

$$V_C \approx V_s \frac{1 \text{ k}}{R_1 + 1 \text{ k}}$$

$$0.333 = 4 \text{ V} \cdot \frac{1 \text{ k}}{R_1 + 1 \text{ k}}$$

$$R_1 = 11 \text{ k}\Omega$$

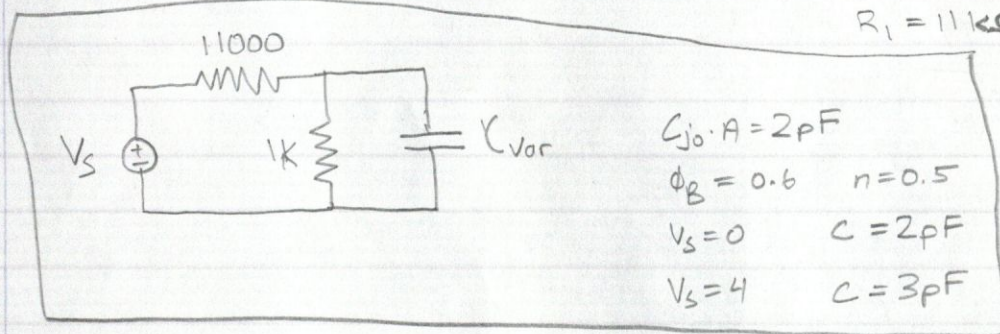

$$C_{j0} \cdot A = 2 \text{ pF}$$

$$\phi_B = 0.6$$

$$n = 0.5$$

$$V_s = 0$$


$$C = 2 \text{ pF}$$

$$V_s = 4$$

$$C = 3 \text{ pF}$$

6


10 points

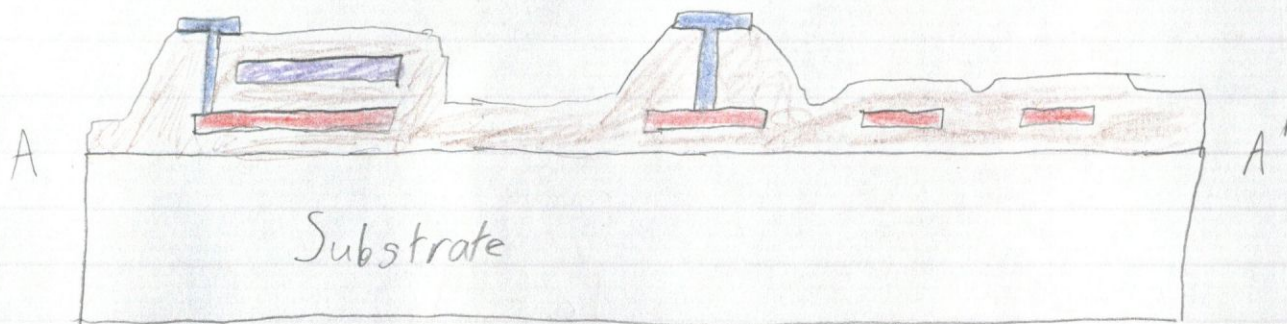

| metal | Poly | Poly 2 | Oxide
 | Active | N-well


6'

10 points
extra credit

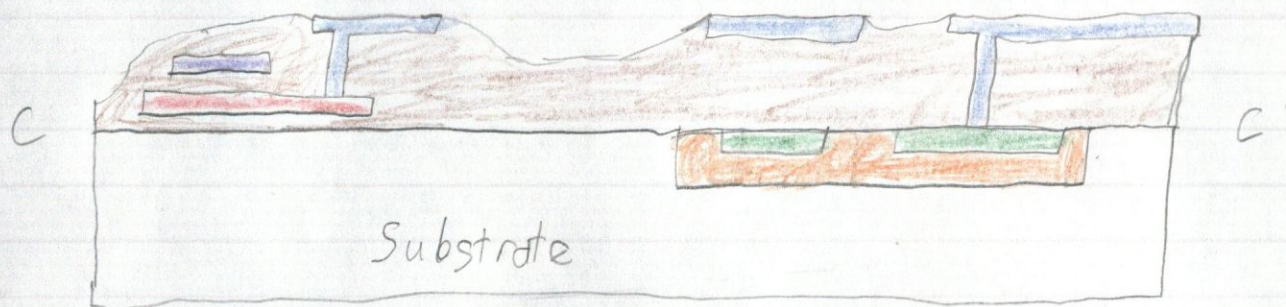

10 points

7 (a)

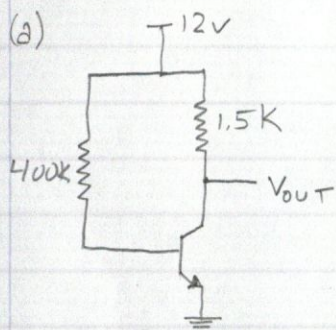

for 7, 9, 10

$$J_s = 50 \frac{\text{fA}}{\mu^2}$$

$$A_F = 200 \mu^2$$

$$A_B = 500 \mu^2$$

$$\beta = 100$$

$$V_t = 26 \text{ mV}$$

$$I_B = \frac{12 - V_{be}}{400\text{K}}$$

$$I_C = \frac{12 - V_{out}}{1.5\text{K}} = \left(50 \frac{\text{fA}}{\mu^2} \right) (200 \mu^2) \cdot e^{\frac{V_{be}}{V_t}}$$

$$\text{then } \frac{12 - V_{be}}{400\text{K}} = \left(\frac{50 \text{ fA} \cdot 200}{100} \right) e^{\frac{V_{be}}{0.026}}$$


$$V_{be} = 0.50638 \text{ [V]}$$

$$\text{then } I_C = 2.8734 \text{ mA}$$

$$\text{and } V_{out} = 12 - 1.5\text{K} \cdot I_C$$

$$V_{out} = 7.690 \text{ [V]}$$

(b)

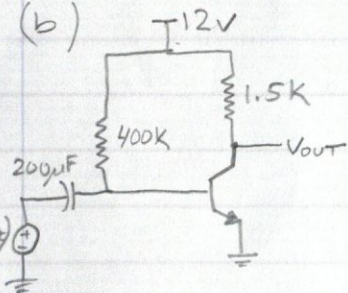

DC equivalent is the same as in part (a)

$$\text{so } V_{be} = 0.50638 \text{ w/ } A \sin(1000t)$$

$$V_{be} = 0.50638 \pm 0.01 \text{ V}$$

$$V_{be_1} = 0.49638 \text{ V}$$

$$\text{then } I_{C_1} = \left(50 \frac{\text{fA}}{\mu^2} \right) (200 \mu^2) e^{\frac{0.49638}{0.026}} = 1.956 \text{ mA}$$

$$\text{and } V_{out} = 9.066 \text{ [V]}$$

$$V_{be_2} = 0.51638$$


$$\text{then } I_{C_2} = \left(50 \frac{\text{fA}}{\mu^2} \right) (200 \mu^2) \cdot e^{\frac{0.51638}{0.026}} = 4.22 \text{ mA}$$

$$\text{and } V_{out} = 5.6683$$

with a $\sin()$ input with Amplitude 0.01 [V]the output Voltage V_{out} will range from $[5.6683, 9.066] \text{ [V]}$

8

10 points

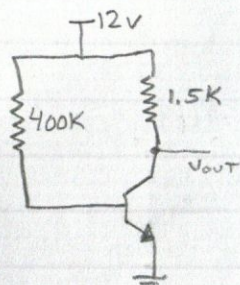

$$J_S = 10^{-14} \frac{A}{\mu^2}$$

$$A_E = 100 \mu^2$$

$$V_T = 26mV$$

$$I_B = \frac{12 - V_{BE}}{400K} = \frac{J_S A_E}{\beta} e^{\frac{V_{BE}}{V_T}}$$

$$\text{for } \beta = 85 \quad \frac{12 - V_{BE}}{400K} = \frac{(10^{-14})(100)}{85} e^{\frac{V_{BE}}{0.026}}$$

$$V_{BE} = 0.56189 [V]$$

$$I_C = (10^{-14})(100) e^{\frac{0.56189}{0.026}} = 2.43 \text{ mA}$$

$$\text{then } V_{OUT} = 12 - 1.5K \cdot I_C \quad V_{OUT_1} = 8.354 [V]$$

$$\text{for } \beta_2 = 125 \quad \frac{12 - V_{BE}}{400K} = \frac{(10^{-14})(100)}{125} e^{\frac{V_{BE}}{0.026}}$$

$$V_{BE} = 0.5719$$

$$I_{C2} = (10^{-14})(100) \cdot e^{\frac{0.5719}{0.026}} \quad I_{C2} = 3.57 \text{ mA}$$


$$\text{then } V_{OUT} = 12 - 1.5K \cdot I_C \quad V_{OUT_2} = 6.643 [V]$$

$$\Delta V_{OUT} = 1.7109 [V]$$

as β changes from 85 to 125 the output voltage V_{OUT} changes from 8.354[V] to 6.643[V] a change of $\Delta V_{OUT} = 1.7109 [V]$

9

10 points

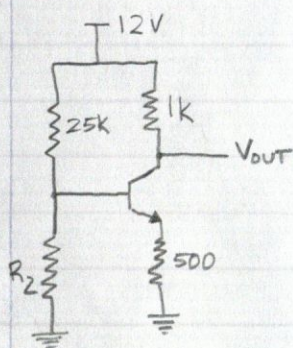

* J_S , A_E , β inherited from problem 7

$$J_S = \frac{50fA}{\mu^2} \quad A_E = 200 \mu^2 \quad \beta = 100 \quad V_T = 26mV$$

$$V_{OUT} = 7.690 [V]$$

$$I_C = \frac{12 - 7.690}{1K} = \left(\frac{50fA}{\mu^2} \right) (200) e^{\frac{V_{BE}}{0.026}}$$

$$V_{BE} = 0.5169 [V]$$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta}$$

$$\frac{12 - V_B}{25K} = I_B + \frac{V_B}{R_2}$$

$$I_B = \frac{(50fA)(200)}{100} e^{\frac{0.5169}{0.026}} \quad I_B = 43.1 \mu A$$

$$I_E = I_C + I_B = 101(I_B) = 4.353 \text{ mA}$$

$$I_E = \frac{V_B - V_{BE}}{500}$$

$$4.353 \text{ mA} = \frac{V_B - V_{BE}}{500} \quad V_B = 2.69344 [V]$$

$$\frac{12 - V_B}{25K} - I_B = \frac{V_B}{R_2}$$


$$\frac{12 - 2.69344}{25K} - 43.1 \mu A = \frac{2.69344}{R_2}$$

$$R_2 = 8182.71 \Omega$$

Note: R_2 may be different depending on the J_S value used and A_E value used

10

10 points

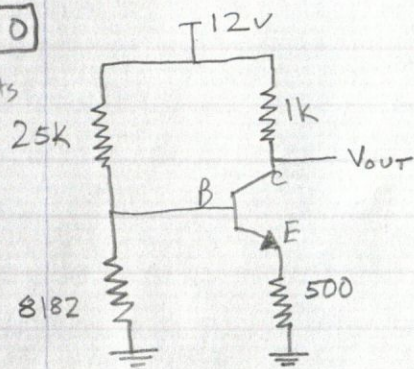

$$J_S = 50 \frac{\text{fA}}{\mu\text{m}^2} \quad A_E = 200 \mu\text{m}^2 \quad \leftarrow \text{inherited from problem 9 + 7}$$

$$\beta = 85, 125$$

$$I_E = I_C + I_B$$

$$I_E = \frac{V_B - V_{BE}}{500}$$

$$\frac{12 - V_B}{25k} - I_B = \frac{V_B}{8182}$$

$$I_C = \beta I_B$$

$$I_C = \frac{12 - V_{out}}{1k} = (50f) \cdot (200) e^{V_{BE}/0.026}$$

$$V_E = \beta I_B \cdot 500$$

$$\frac{12 - V_B}{25k} - \frac{(50f \cdot 200)}{\beta} \cdot e^{(V_B - \beta [\frac{12 - V_B}{25k} - \frac{V_B}{8182}] \cdot 500)/0.026} = \frac{V_B}{8182}$$

Wolfram Alpha is a good equation solver

when $\beta = 85$ $V_B = 2.74$

when $\beta = 125$ $V_B = 2.80$

$$\beta = 85 \quad I_C = \beta I_B = 85 \left[\frac{(12 - 2.74)}{25k} - \frac{2.74}{8182} \right] = 3.02 \text{ mA}$$

$$V_{out} = 12 - 3.02 \text{ mA} \cdot 1k = 8.98 \text{ V}$$

$$\beta = 125 \quad I_C = 125 \left[\frac{(12 - 2.80)}{25k} - \frac{2.80}{8182} \right] = 3.22 \text{ mA}$$

$$V_{out} = 12 - 3.22 \text{ mA} \cdot 1k = 8.78 \text{ V}$$

$$\Delta V_{out} = 200 \text{ mV}$$

EE330 - F12
HW 7 – solution
Problem 11 – Extra Credit
+ 15 points

Verilog Code

5 points

```
1  module bin_thermo_3_8_decode(bin, thermo);
2      input [2:0]bin;
3      output reg [7:0]thermo;
4
5      always @ (bin)
6      case(bin)
7          0'b000: thermo <= 0'b00000001;
8          0'b001: thermo <= 0'b00000010;
9          0'b010: thermo <= 0'b00000100;
10         0'b011: thermo <= 0'b00001000;
11         0'b100: thermo <= 0'b00010000;
12         0'b101: thermo <= 0'b00100000;
13         0'b110: thermo <= 0'b01000000;
14         0'b111: thermo <= 0'b10000000;
15     endcase
16 endmodule
```

Verilog Test

Bench

simulation code

5 points

```
1  `timescale 1ns / 1ps
2
3  module bin_thermo_3_8_decode_tb();
4      reg [2:0]bin_t;
5      wire[7:0]thermo_t;
6
7      bin_thermo_3_8_decode bin_thermo_3_8_decode_t(bin_t, thermo_t);
8
9      initial
10     begin
11         repeat(21) begin
12             bin_t<=0'b000;
13             #1;
14
15             bin_t<=0'b001;
16             #1;
17
18             bin_t<=0'b010;
19             #1;
20
21             bin_t<=0'b011;
22             #1;
23
24             bin_t<=0'b100;
25             #1;
26
27             bin_t<=0'b101;
28             #1;
29
30             bin_t<=0'b110;
31             #1;
32
33             bin_t<=0'b111;
34             #1;
35         end
36     end
37 endmodule
38 |
```


EE330 - F12
HW 7 – solution
Problem 11 – Extra Credit
+ 15 points

Test Bench waveform

5 points

