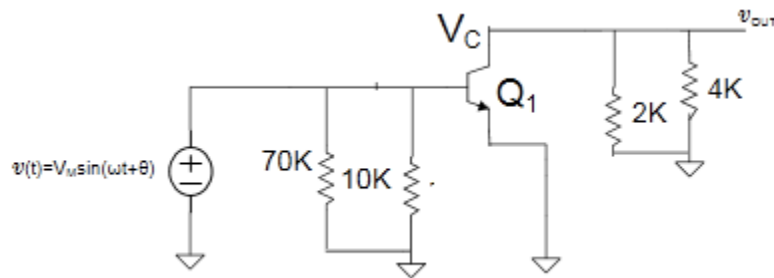


Problem 1:

a)



$$V_B = 32 * \left(\frac{10}{10 + 70} \right) k = 4V$$

$$I_{CQ} = \frac{4 - 0.6}{2k} = 1.7 \text{ mA}$$

$$V_{CQ} = 32 - (2k)(I_{CQ})$$

$$V_{CQ} = 28.6V$$

$$V_{outq} = 0V$$

$$A_V = -g_m(R_L) = -\frac{I_{CQ}}{V_t} * R_L = -\frac{1.7 \text{ mA}}{25.9 \text{ mV}} * 1.33k$$

$$A_V = -87.3$$

$$j) V_{out} = A_V V_{in} = -87.3 * 0.001 \sin(2000\pi t + \theta)$$

$$V_{out} = -0.0873 \sin(2000\pi t + \theta)$$

Problem 2:

$$V_{out} = 10 - (10000 * i_{DQ})$$

$$I_{DQ} = 350 * 10^{-6} * \left(\frac{8}{2 * 4} \right) * (0 - (-2) - 0.5)^2$$

$$I_{DQ} = 788 \mu A$$

$$V_{out} = 2.125V$$

$$A_V = -g_{m1} R_1 = -\left(\mu C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right) (V_{GS} - V_T) \right) R_1 = 350 * 10^{-6} * \left(\frac{8}{4} \right) * (1.5) * 10000 = -10.5$$

Problem 3:

$$I_{DQ} = \mu C_{ox} \left(\frac{W}{2L} \right) (V_{gs} - V_T)^2$$

$$I_{Dss} = -g_m * V_{in}(t)$$

$$g_m = \mu C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right) (V_{gs} - V_T) = \frac{1.05 \text{ mA}}{V}$$

$$V_{out} = I_{Dss} * 20k$$

$$V_{out} = -0.525 \sin(2\pi * 1000t)$$

Problem 4:

$$a) I_D = \mu C_{ox} \left(\frac{W}{2L} \right) (V_{gs} - V_T)^2 = 0.394 \text{ mA}$$

$$V_{ds} \geq V_{gs} - V_T$$

$$V_{ds} \geq 0.5$$

$$\rightarrow R_1 = \frac{4 - (-1.5)}{0.000394} = 13.97 \text{ k}\Omega$$

$$b) A_V = -g_m R_1 = -(0.004725)(4656) = -22$$

$$c) \frac{4 - V_D}{4656} = 0.000394$$

$$V_{DQ} = 2.17V$$

$$V_D = V_{DQ} + A_V V_{in}(t)$$

$$V_D = 2.17 + 0.022 \sin(5000t + 75^\circ) V$$

Problem 5:

a)

$$A_V = -g_{m1} R_1 = - \left(\mu C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right) (V_{GS} - V_T) \right) R_1 = -8$$

$$\rightarrow \frac{W}{L} = 2.286$$

b)

Assume M_1 is in saturation

$$I_D = \mu C_{ox} \left(\frac{W}{2L} \right) (V_{GS} - V_T)^2 = \frac{4V - V_{outQ}}{R_1}$$

$$V_{outQ} = 2.0 V$$

Verify: $V_{DS} = 3V > 0.5V = V_{GS} - V_T \rightarrow$ it is in saturation


Problem 6:

Because M_2 is diode connected it can be modeled as $G_L = g_m + g_{o2}$, because we can assume $g_{o2} \approx 0$ we can say $G_L = g_m$. From this we can create the gain

$$A_V = -\frac{g_{m1}}{g_{m2}}$$

$$V_{out} = A_V V_{in} = -\frac{g_{m1}}{g_{m2}} V_m \cos(\omega t + \theta)$$

Problem 7:

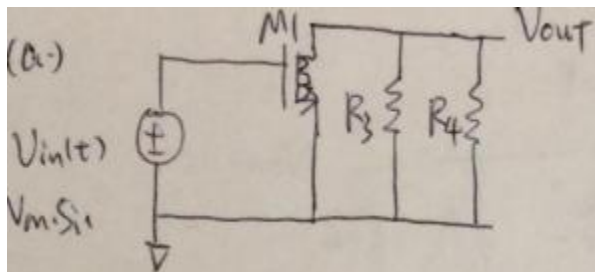

b)

Assuming M_1 is working in saturation ($W=8$, $L=12$)

$$I_D = \mu C_{ox} \left(\frac{W}{2L} \right) (V_{gs} - V_T)^2 = \frac{V_{DD} - V_D}{R_3}$$

$$I_D = 262.5 \mu A$$

$$V_{DQ} = 2.375 V$$

$$V_{OutQ} = 0 V$$


$$c) A_V = -g_m (R_3 || R_4) = \sqrt{2 \mu C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right) I_D} * \frac{R_3 * R_4}{R_3 + R_4}$$

$$A_V = -2.92$$

$$d) V_{out} = A_V V_{in}(t)$$

$$V_{out} = -58.4 \sin(\omega t + \theta) mV$$

Problem 8:

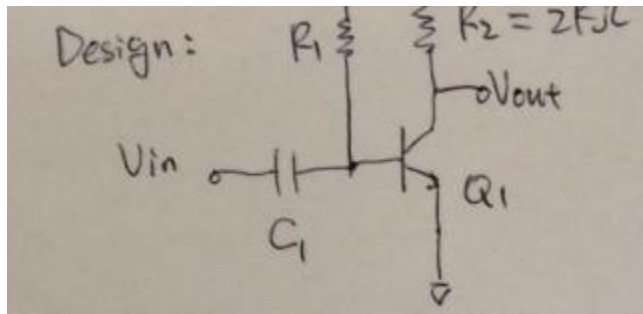

$$A_V = -\frac{I_{CQ} R_2}{V_t} = -5$$


$$I_{CQ} = \frac{5 * 0.026}{2k\Omega} = 65 \mu A$$

$$I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} = 0.65 \mu A$$

$$\rightarrow R_1 = \frac{(10 - 0.6)V}{0.65 * 10^{-6} A} = 14.46 M\Omega$$

The emitter area has almost no effect on the gain of this circuit, so choose a convenient value of A_E such as $100\mu^2$

Problem 9:

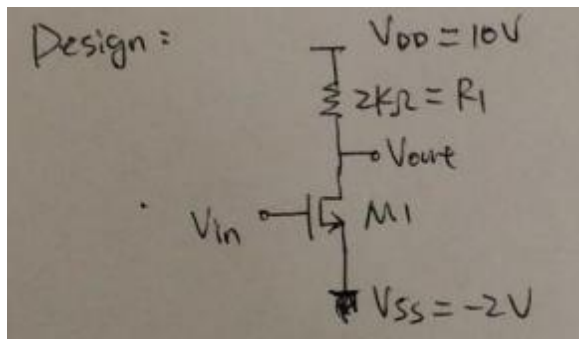

$$A_V = -g_m R_1 = -10, \text{ } R_1 \text{ is } 10K, \text{ not } 2K$$


$$g_m = \frac{\mu_n C_{ox} W}{L} (V_{gs} - V_T)$$

$$\frac{W}{L} = \frac{10}{1}, W = 10\mu, L = 1\mu$$

$$I_D = \mu C_{ox} \left(\frac{W}{2L} \right) (V_{GS} - V_T)^2$$

$$I_D = 0.5 \text{ mA}$$

Problem 10:

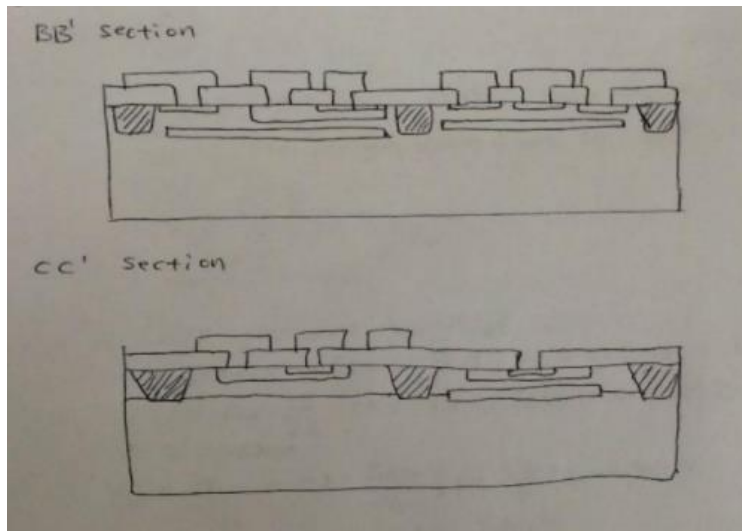

Problem 11:

a)

For saturation, $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$, $V_{CE} = 0.2 \text{ V}$, $\rightarrow I_B = \frac{5-0.7}{1000} = 4.3 \text{ mA} \rightarrow I_C < \beta * I_B = 430 \text{ mA}$

$$V_F = 0.2 = 5 - I_C * R_{PU} \rightarrow R_{PUMin} = \frac{4.8}{0.429} = 11.19 \Omega$$

b)

Using p-base diffusion size of Resistors is,

$$\frac{1000+11.19}{160} = 6.32\lambda^2 \rightarrow Area_{BJT} \rightarrow (3600 + 6.32)\lambda^2 = 901.58 \mu m^2$$

From the design rules we get $Area_{MOS} \cong 57 \mu m^2$