

Problem 1:

$$R_{in} = \frac{v_1}{i_1} | v_2 = 0 \rightarrow h_{11} \rightarrow R_{in} = \frac{1}{y_{11}} = 1000$$

$$R_{out} = \frac{v_2}{i_2} | v_1 = 0 \rightarrow g_{22} \rightarrow R_{out} = \frac{1}{y_{22}} = 10$$

$$A_v = \frac{v_2}{v_1} | i_2 = 0 \rightarrow g_{21} \rightarrow A_v = \frac{-y_{21}}{y_{22}} = 0$$

$$A_{vr} = \frac{v_1}{v_2} | i_1 = 0 \rightarrow h_{12} \rightarrow A_{vr} = \frac{-y_{12}}{y_{11}} = 1$$

Problem 2:

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{R_L}{R_{o1} + R_L} * A_{v1} * \frac{R_{in1}}{R_{in1} + R_S} = 1.90$$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{R_L}{R_{o2} + R_L} * A_{v2} * \frac{R_{in2}}{R_{in2} + R_S} = 32$$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{R_L}{R_{o2} + R_L} * A_{v2} * \frac{R_{in2}}{R_{in2} + R_{o1}} * A_{v1} * \frac{R_{in1}}{R_{in1} + R_S} = 228.3$$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{R_L}{R_{o1} + R_L} * A_{v1} * \frac{R_{in1}}{R_{in1} + R_{o2}} * A_{v2} * \frac{R_{in2}}{R_{in2} + R_S} = 424.5$$

Choose option 4

Problem 3:

a)

$$R_{in} = \frac{v_1}{i_1} | v_2 = 0 \rightarrow \frac{v_{in}}{v_{in}} (R_1 || R_2 || R_\pi) = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_\pi}}$$

$$R_{out} = \frac{v_2}{i_2} | v_1 = 0 \rightarrow \frac{v_{out}}{v_{out}} R_4 = R_4$$

$$A_v = \frac{v_2}{v_1} | i_2 = 0 \rightarrow \frac{-g_m * v_{in} * R_4}{v_{in}} = -g_m R_4$$

$$A_{vr} = \frac{v_1}{v_2} | i_1 = 0 \rightarrow \frac{v_{in}}{R_4(i_2 + g_m v_{in})}$$

b)

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{R_L}{R_{o1} + R_L} * A_{v1} * \frac{R_{in1}}{R_{in1} + R_S} = \frac{R_L}{R_4 + R_L} * -g_m R_4 * \frac{R_{in1}}{R_{in1} + 0} = \frac{R_L * R_4}{R_4 + R_L} * -g_m = -g_m (R_4 || R_L)$$

c)

We have seen from previous homework and in class that the small signal gain of this amplifier is $-g_m (R_4 || R_L)$, so both methods result in the same gain.

Problem 4:

a)

$$I_{out} = \frac{100 \text{ mV}}{1000} = 100 \mu\text{A}$$

$$V_{out} = \frac{1k}{10k + 1k} * V_{in} \rightarrow V_{in} = 1.1 \text{ V}$$

$$\text{Power transfer ratio} = \frac{V_{out} I_{out}}{V_{in} I_{in}} = \frac{0.1 * 100 \mu}{1.1 * 100 \mu} = 0.091$$

$$\text{Attenuation ratio} = \frac{V_{out}}{V_{in}} = 0.091$$

b)

$$V_{out} = \frac{R_L}{R_o + R_L} * A_v * \frac{R_{in}}{R_{in} + R_S} * V_{in} \rightarrow V_{in} = 0.111 \text{ V}$$

$$\text{Power transfer ratio} = \frac{\frac{V_{out}^2}{R_L}}{\frac{V_{in}^2}{R_S + R_{in}}} = 89.3$$

$$\text{Attenuation ratio} = \frac{V_{out}}{V_{in}} = 0.901$$

c)

$$I_{in} = 0 \rightarrow V_{out} = V_{in} = 0.100 \text{ V}$$

$$\text{Power transfer ratio} = \frac{\frac{V_{out}^2}{R_L}}{V_{in} * 0} = \text{inf}$$

$$\text{Attenuation ratio} = \frac{V_{out}}{V_{in}} = 1$$

Problem 5:

a) Choose $V_{GTM_{ax}} = 0.8 \text{ V}$ and $I_{GT} = 200 \mu\text{A}$

$$\rightarrow R_{GG} = \frac{20 - 0.8}{200 \mu} = 96 \text{ k}\Omega$$

$$\text{b) } I_F = \frac{50 - 0.8}{60} = .820 \text{ A}, V_F = 0.8 \rightarrow P = 0.82 * .8 = 0.656 \text{ W}$$

$$\text{c) } V_{GT} = .8, I_G = \frac{10 - 0.8}{96 \text{ k}} = 95.8 \mu\text{A} \rightarrow P = 76.7 \mu$$

Problem 6:

a)

$$\text{Upper portion of potentiometer} = 500 * (1 - 0.1) = 450$$

$$\text{Lower portion of potentiometer} = 500 * 0.1 = 50$$

$$V_{TM} = 1.6 \text{ V}, V_{GT} = V_{AC} \left(\frac{50}{500 * 2} \right) = 3 \sin(2\pi * 60 * t)$$

$$\rightarrow V_F = \begin{cases} 1.6 \text{ V}; & \frac{T}{4} + nT < t < \frac{T}{2} + nT, \frac{3T}{4} + nT < t < (n+1)T \\ V_{CC}; & \text{otherwise} \end{cases}$$

b)

$$V_{RMS} = \frac{60 - 1.6}{\sqrt{2}} = 41.30, \rightarrow I_L = \frac{V_{RMS}}{R_L} = 1.38 \text{ A}$$

$$P = V * I_L = 1.6 * 2.208$$

c)

Quadrants 1 and 3

Problem 7:

$$\text{Turn on voltage is } 0.8 \text{ V so at } 2\pi/8 \text{ we need, } 0.8 = \frac{R_1}{R_1 + 10000} * 170 \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \rightarrow R_1 = 70 \Omega$$

Problem 8:

$$V_{GS} = 0 \text{ and } V_{DS} > V_{GS} - V_P \rightarrow V_{out} = I_{DSS} * 6k = 0.6 V$$

Problem 9:

a)

$$V_{GSH} = 50 \text{ mV, assume } V_{DS} > V_{GS} - V_P$$


$$V_{out1} = 5 - I_D * 5k = 5 - I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2 * 5k = 4.45$$

$$\text{Verify} \rightarrow V_{DS} > V_{GS} - V_P \rightarrow 4.45 > 1.05$$

$$V_{GSL} = -50 \text{ mV, assume } V_{DS} > V_{GS} - V_P$$

$$V_{out1} = 5 - I_D * 5k = 5 - I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2 * 5k = 4.55$$
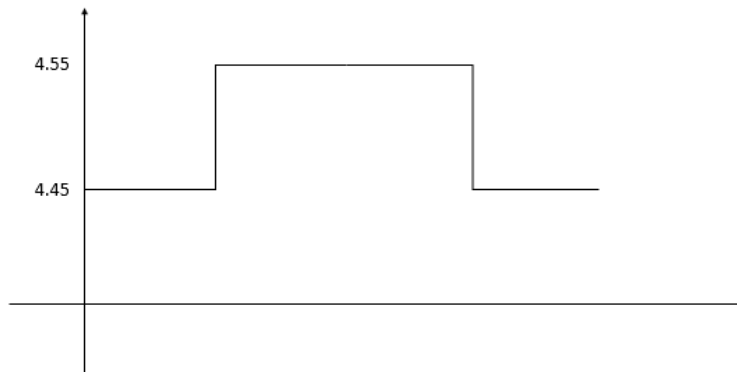
$$\text{Verify} \rightarrow V_{DS} > V_{GS} - V_P \rightarrow 4.55 > 1.05$$



b)

$$V_{in} < V_{GSM_{ax}} = 0.3 V$$

Problem 10:

$$I = \frac{\mu_n C_{ox}}{2} \left(\frac{W}{L}\right) (V_{GS} - V_{out} - V_{TN})^2 = I_{DSS} * \left(1 - \frac{V_{in}}{V_P}\right)^2$$

$$\rightarrow \frac{100 * 10^{-6}}{2} * \left(\frac{W}{8\mu}\right) (5 - 3 - 0.75)^2 = 100 * 10^{-6} * \left(1 - \frac{-0.5}{-1}\right)^2 \rightarrow W = 2.56 \mu m$$

Problem 11:

$$g_m = \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}} = -2 * \frac{I_{DSSP}}{-V_P} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right) (1 - \lambda V_{DS}) \approx 2 * \frac{I_{DSSP0}}{V_P} \left(\frac{W}{L}\right) \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)$$


$$g_o = \frac{\partial I_D}{\partial V_{DS}} = \lambda * I_{DSSP} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$$

Problem 12:

$$I_{DQ} = \frac{30\mu * 10}{15} * \left(1 - \frac{0}{1}\right)^2 = \frac{V_{outQ} - (-5)}{50k} \rightarrow V_{outQ} = -4V, I_{DQ} = 20\mu A$$

$$g_m = \frac{2}{V_P} \frac{I_{DQ}}{\left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)} \rightarrow A_V = \frac{V_{out}}{V_{in}} = -g_m * 50k = 2$$

Problem 13:

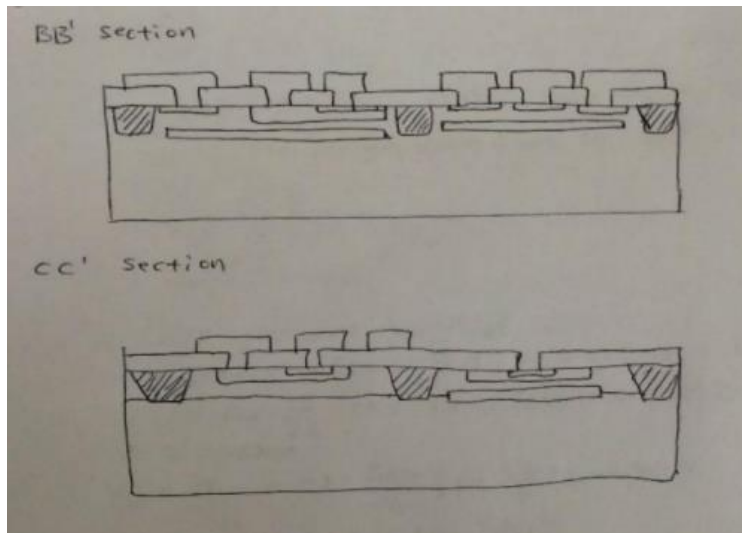

Problem 14:

a)

For saturation, $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$, $V_{CE} = 0.2 \text{ V}$, $\rightarrow I_B = \frac{5-0.7}{1000} = 4.3 \text{ mA} \rightarrow I_C < \beta * I_B = 430 \text{ mA}$

$$V_F = 0.2 = 5 - I_C * R_{PU} \rightarrow R_{PUMin} = \frac{4.8}{0.429} = 11.19 \Omega$$

b)

Using p-base diffusion size of Resistors is,

$$\frac{1000+11.19}{160} = 6.32\lambda^2 \rightarrow Area_{BJT} \rightarrow (3600 + 6.32)\lambda^2 = 901.58 \mu m^2$$

From the design rules we get $Area_{MOS} \cong 57 \mu m^2$