

EE330 Spring 2018 HW11 Solutions TA: George Alphonse

Problem 1:

a) Choose $V_{GTM_{ax}} = 0.8 \text{ V}$ and $I_{GT} = 200 \mu\text{A}$

$$\rightarrow R_{GG} = \frac{12 - 0.8}{200 \mu} = 56k\Omega$$

$$\text{b) } I_F = \frac{50 - 1.6}{40} = 1.21 \text{ A}, V_F = 1.6 \rightarrow P = 1.21 * 1.6 = 1.936 \text{ W}$$

$$\text{c) } V_{GT} = .8, I_G = \frac{12 - 0.8}{56k} = 200 \mu\text{A} \rightarrow P = 160 \mu\text{W}$$

Problem 2:

a)

$$\text{Upper portion of potentiometer} = 500 * (1 - 0.1) = 450$$

$$\text{Lower portion of potentiometer} = 500 * 0.1 = 50$$

$$V_{TM} = 1.6 \text{ V}, V_{GT} = V_{AC} \left(\frac{50}{500 * 2} \right) = 3 \sin(2\pi * 60 * t)$$

$$\rightarrow V_F = \begin{cases} 1.6 \text{ V}; & \frac{T}{4} + nT < t < \frac{T}{2} + nT, \frac{3T}{4} + nT < t < (n+1)T \\ V_{CC}; & \text{otherwise} \end{cases}$$

b)

$$V_{RMS} = \frac{60 - 1.6}{\sqrt{2}} = 41.30, \rightarrow I_L = \frac{V_{RMS}}{R_L} = 2.065 \text{ A}$$

$$P = V * I_L = 1.6 * 2.065 = 3.304 \text{ W}$$

c)

Quadrants 1 and 3

Problem 3:

$$\text{Turn on voltage is } 0.8 \text{ V so at } 2\pi/8 \text{ we need, } 0.8 = \frac{R_1}{R_1 + 10000} * 170 \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \rightarrow R_1 = 67 \Omega$$

Problem 4:

$$V_{GS} = 0 \text{ and } V_{DS} > V_{GS} - V_P \rightarrow V_{out} = I_{DSS} * 6k = 0.6 \text{ V}$$

Problem 5:

a)

$$V_{GSH} = 25 \text{ mV, assume } V_{DS} > V_{GS} - V_P$$


$$V_{out1} = 5 - I_D * 5k = 5 - I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2 * 5k = 4.474$$

$$\text{Verify} \rightarrow V_{DS} > V_{GS} - V_P \rightarrow 4.474 > 1.025$$

$$V_{GSL} = -50 \text{ mV, assume } V_{DS} > V_{GS} - V_P$$

$$V_{out1} = 5 - I_D * 5k = 5 - I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2 * 5k = 4.525$$
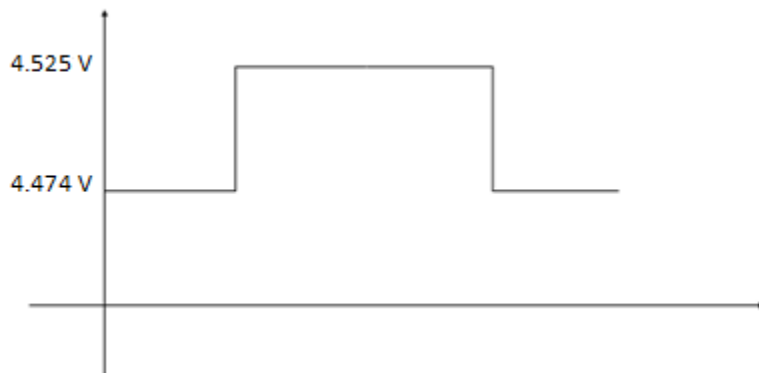
$$\text{Verify} \rightarrow V_{DS} > V_{GS} - V_P \rightarrow 4.525 > 1.025$$



b)

$$V_{in} < V_{GSMax} = 0.3 \text{ V (From lecture slides)}$$

Problem 6:

$$I = \frac{\mu_n C_{ox}}{2} \left(\frac{W}{L}\right) (V_G - V_{out} - V_{TN})^2 = I_{DSS} * \left(1 - \frac{V_{in}}{V_P}\right)^2$$

$$\rightarrow \frac{100 * 10^{-6}}{2} * \left(\frac{W}{8\mu}\right) (5 - 3 - 0.75)^2 = 100 * 10^{-6} * \left(1 - \frac{-0.5}{-1}\right)^2 \rightarrow W = 0.508 \mu m$$

Problem 7:

$$g_m = \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}} = -2 * \frac{I_{DSSP}}{-V_P} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right) (1 - \lambda V_{DS}) \approx 2 * \frac{I_{DSSP0}}{V_P} \left(\frac{W}{L}\right) \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)$$

$$g_o = \frac{\partial I_D}{\partial V_{DS}} = \lambda * I_{DSSP} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$$

Problem 8:

$$I_{DQ} = \frac{30\mu * 10}{15} * \left(1 - \frac{0}{1}\right)^2 = \frac{V_{outQ} - (-5)}{50k} \rightarrow V_{outQ} = -4V, I_{DQ} = 20\mu A$$

$$g_m = \frac{2}{V_P} \frac{I_{DQ}}{\left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)} \rightarrow A_V = \frac{V_{out}}{V_{in}} = -g_m * 50k = 2V/V$$

Problem 9:

