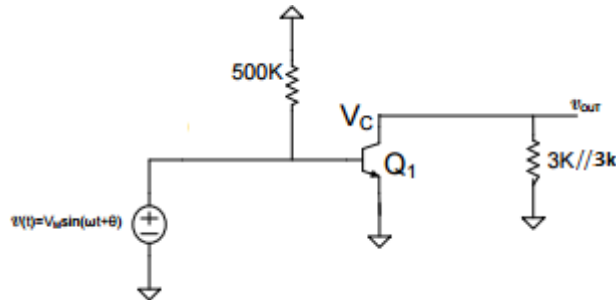


Problem 1

a)



$$b) V_{cQ} = 10V - (2k * I_{cQ})$$

$$I_{cQ} = \frac{\beta(10 - 0.6)}{500k} = 1.88 \text{ mA}$$

$$V_{cQ} = 10V - (2k * 1.88 \text{ mA})$$

$$V_{cQ} = 6.24V$$

$$V_{outQ} = 0$$

c)

$$v_{out} = (-g_m v_{IN}) * (\frac{1}{g_o} // R_L)$$

$$A_v = \frac{v_{OUT}}{v_{in}} = -g_m (\frac{1}{g_o} // R_L)$$

$$\text{Approximate gain, } A_v = -g_m R_L$$


$$A_v = -g_m (2k // 2k) = -g_m (1k)$$

$$g_m = \frac{I_Q}{V_t} = \frac{\beta(10 - 0.6)}{500k * 0.0259} = 0.0726V$$

$$A_v = -0.0726 * 1000$$


$$A_v = -72.6$$

Problem 2

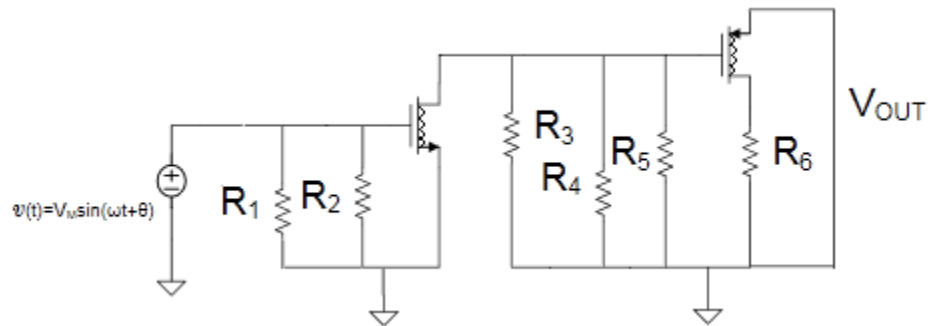

Problem 3

a)

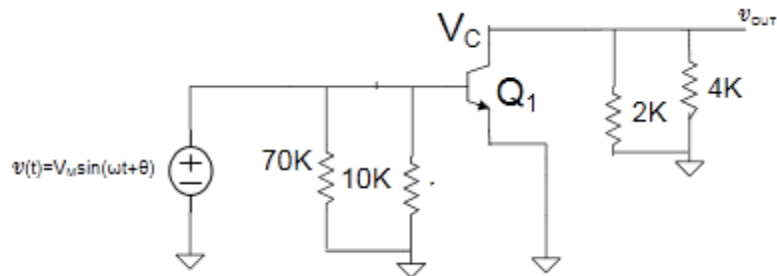

b) $V_B = 32 * \left(\frac{10}{10+70} \right) k = 4V$

$$I_{CQ} = \frac{4 - 0.6}{2k} = 1.7 \text{ mA}$$


$$V_{CQ} = 32 - (2k)(I_{CQ})$$

$$V_{CQ} = 28.6V$$

$$V_{outq} = 0V$$

Problem 4

a.) DC equivalent circuit

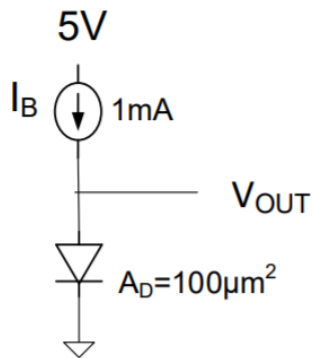


$$I_{DQ} = 1mA$$

$$V_t = (8.615 \times 10^{-5}) \times (300) = 25.85mV$$

$$I_{DQ} = J_s A_D e^{\frac{V_D}{V_t}} \rightarrow V_D = V_{OUT} = V_t * \ln\left(\frac{I_{DQ}}{J_s A_D}\right) = (25.85mV) * \ln\left(\frac{1mA}{\frac{0.5fA}{\mu m^2} * 100\mu m^2}\right) = 0.613 V$$

b.)

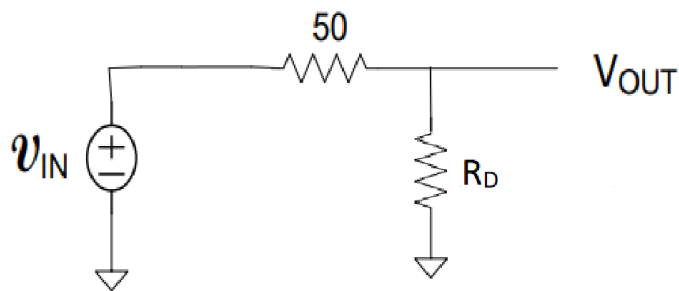

c.)

$$R_D = \frac{V_t}{I_{DQ}} = \frac{25.85mV}{1mA} = 25.85 \Omega$$

$$v_{out} = \frac{R_D}{R_D + 50\Omega} v_{in}$$

$$A_v = \frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{R_D}{R_D + 50\Omega} = \frac{25.85\Omega}{25.85\Omega + 50\Omega} = 0.34 V/V$$

d.)

$$R_D = \frac{25.85mV}{5mA} = 5.17 \Omega$$

$$A_v = \frac{5.17\Omega}{5.17\Omega + 50\Omega} = 0.094 V/V$$

Problem 5

$$I_2 = J_s A_{D2} e^{\frac{V_{OUT}}{V_t}} = \frac{0.5 fA}{\mu m^2} * 100 \mu m^2 * e^{\frac{V_{out}}{25.85 mV}}$$

$$I_{D1} = \frac{0.5 fA}{\mu m^2} * 300 \mu m^2 * e^{\frac{V_{out}}{25.85 mV}}$$

$$I_B = 1 mA = I_{D1} + I_2$$


Solve system of equations

$$I_2 = 250 \mu A$$

$$V_{out} = 0.577 V$$

Problem 6

a.) Small signal equivalent circuit

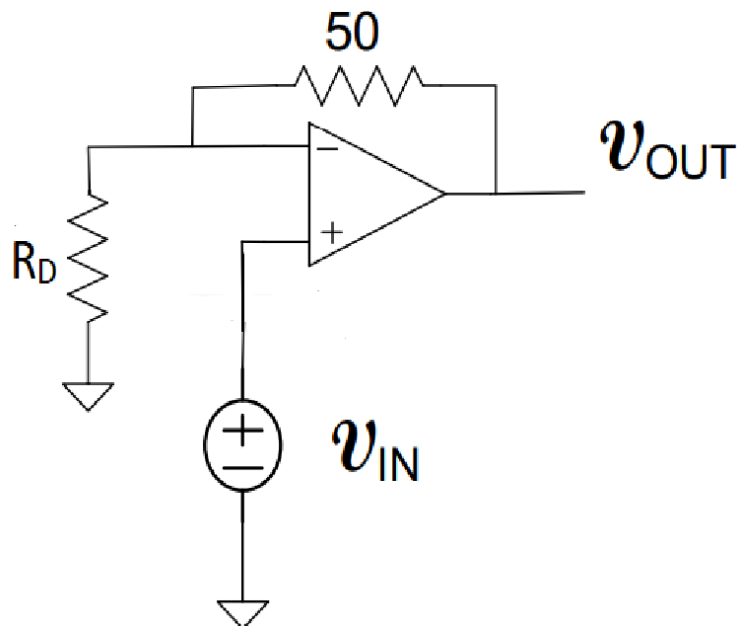

$$R_D = \frac{V_t}{I_{DQ}} = \frac{25.85 mV}{1 mA} = 25.85 \Omega$$

$$A_v = 1 + \frac{50 \Omega}{R_D} = 1 + \frac{50 \Omega}{25.85 \Omega} = 2.93 V/V$$

b.)

$$R_D = \frac{25.85 mV}{10 mA} = 2.59 \Omega$$

$$A_v = 1 + \frac{50 \Omega}{2.59 \Omega} = 20.34 V/V$$

Problem 7

MOSFET:

$$V * (g_m + g_o) = I \rightarrow R_{eq} = \frac{1}{(g_m + g_o)} \cong \frac{1}{g_m}$$

$$g_m = \sqrt{2 * \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right) * I_D} \rightarrow \text{assume } \left(\frac{W}{L}\right) = 6$$

$$R_{eq} = 912.87 \, \Omega$$

BJT:

$$V * (g_m + g_\pi + g_o) = I \rightarrow R_{eq} = \frac{1}{(g_m + g_\pi + g_o)} \cong \frac{1}{g_m}$$

$$g_m = \frac{I_{CQ}}{V_t} = \frac{1 \, mA}{26 \, mV}$$

$$R_{eq} = 26 \, \Omega$$

Problems 8 and 9

Code:

Ln#	
1	
2	module reg4b_en(en, clk, in, out);
3	input en, clk;
4	input [3:0] in;
5	output [3:0] out;
6	reg clk_gate;
7	
8	always @(posedge clk) begin
9	if(en)
10	clk_gate = clk;
11	else
12	clk_gate = 0;
13	end
14	
15	DFF dff0(.D(in[0]), .Q(out[0]), .clk(clk_gate));
16	DFF dff1(.D(in[1]), .Q(out[1]), .clk(clk_gate));
17	DFF dff2(.D(in[2]), .Q(out[2]), .clk(clk_gate));
18	DFF dff3(.D(in[3]), .Q(out[3]), .clk(clk_gate));
19	
20	endmodule
21	

DFF:

Ln#	
1	
2	module DFF(D, Q, notQ, clk);
3	input D, clk;
4	output Q, notQ;
5	reg Q, notQ;
6	
7	always @(posedge clk) begin
8	Q <= D;
9	notQ <= ~D;
10	end
11	
12	endmodule

Testbench:

Ln#	
1	<code>`timescale 1ns/1ps</code>
2	<code>module reg4_en_tb();</code>
3	
4	<code>reg enable, clock;</code>
5	<code>reg [3:0] in;</code>
6	<code>wire [3:0] out;</code>
7	
8	
9	<code>reg4b_en test(.en(enable), .clk(clock), .in(in), .out(out));</code>
10	
11	<code>initial begin</code>
12	<code>clock = 0;</code>
13	<code>enable = 0;</code>
14	<code>in = 4'b1110;</code>
15	<code>#38</code>
16	<code>in = 4'b1100;</code>
17	<code>#38</code>
18	<code>in = 4'b1000;</code>
19	<code>end</code>
20	
21	<code>always #10 clock = ~clock;</code>
22	<code>always #33 enable = ~enable;</code>
23	
24	
25	<code>endmodule</code>
26	

Output:

