

Problem 1:

$$R_{pu} = \frac{L_p}{\mu_p C_{ox} W_p (V_{DD} + V_{tp})} = 4761.9 \, \Omega$$

$$R_{pd} = \frac{L_n}{\mu_n C_{ox} W_n (V_{DD} - V_{tn})} = 952.4 \, \Omega$$

$$t_{HL} = R_{pd} C_L = 3.81 \, ns$$

$$t_{LH} = R_{pu} C_L = 19.0 \, ns$$

Problem 2:

$$R_{pu} = \frac{L_p}{\mu_p C_{ox} W_p (V_{DD} + V_{tp})} = 7518.8 \, \Omega$$

$$R_{pd} = \frac{L_n}{\mu_n C_{ox} W_n (V_{DD} - V_{tn})} = 2040.8 \, \Omega$$

$$t_{HL} = R_{pd} C_L = 16.3 \, ps$$

$$t_{LH} = R_{pu} C_L = 60.15 \, ps$$

$$V_{trip} = \frac{V_{tn} + (V_{DD} + V_{tp}) \sqrt{\frac{\mu_p}{\mu_n} * \frac{w_2}{w_1} * \frac{L_1}{L_2}}}{1 + \sqrt{\frac{\mu_p}{\mu_n} * \frac{w_2}{w_1} * \frac{L_1}{L_2}}} = 1.002 \, V$$

Problem 3:

$$\frac{V_{DD}}{2} = \frac{V_{tn} + (V_{DD} + V_{tp}) \sqrt{\frac{\mu_p}{\mu_n} * \frac{w_2}{w_1} * \frac{L_1}{L_2}}}{1 + \sqrt{\frac{\mu_p}{\mu_n} * \frac{w_2}{w_1} * \frac{L_1}{L_2}}} \rightarrow \frac{w_2}{w_1} = 0.988$$

$$w_1 = 0.182 \, \mu m, \quad w_2 = 0.18 \, \mu m, \quad L_1 = L_2 = 0.18 \, \mu m$$

Problem 4:

$$R_{pu} = R_{pd} \rightarrow \frac{L_p}{\mu_p C_{ox} W_p (V_{DD} + V_{tp})} = \frac{L_n}{\mu_n C_{ox} W_n (V_{DD} - V_{tn})} \rightarrow \frac{w_p}{w_n} = 3.684$$

$$w_p = 0.663 \, \mu m, \quad w_n = 0.18 \, \mu m, \quad L_1 = L_2 = 0.18 \, \mu m$$

Problem 5:

$$1 = \frac{0.5 + (2 - 0.5) \sqrt{\frac{1}{5} * \frac{w_2}{L_2}}}{1 + \sqrt{\frac{1}{5} * \frac{w_2}{L_2}}} \rightarrow \frac{w_2}{L_2} = 5$$

$$L_2 = 0.18 \mu m, \quad w_2 = 0.9 \mu m$$

Problem 6:

if $V_{in} = 0V$

$$0 = \frac{u_p C_{ox}}{2} * \frac{W_2}{L_2} * (V_{out} - V_{dd} - V_{tp})^2 \rightarrow V_{out} = 1.5 V$$

if $V_{in} = 2V$

$$\frac{u_n C_{ox} W_1}{L_1} * \left(V_{in} - V_{tn} - \frac{V_{out}}{2} \right) * V_{out} = \frac{u_p C_{ox}}{2} * \frac{W_2}{L_2} * (V_{out} - V_{dd} - V_{tp})^2 \rightarrow V_{out} = 0.439 V$$

Problem 7:

a)

$$V_{trip} = \frac{V_{tn} + (V_{DD} + V_{tp}) \sqrt{\frac{\mu_p}{\mu_n} * \frac{w_p}{w_n} * \frac{L_n}{L_p}}}{1 + \sqrt{\frac{\mu_p}{\mu_n} * \frac{w_p}{w_n} * \frac{L_n}{L_p}}} = \frac{0.5 + (3.5 - 0.5) \sqrt{\frac{1}{3} * \frac{3}{0.5} * \frac{1}{1}}}{1 + \sqrt{\frac{1}{3} * \frac{3}{0.5} * \frac{1}{1}}} = 1.96 V$$

b)

$$C_L = C_{in} = 7 * C_{ox} * W_{min} * L_{min} = 7 * 2f * 0.5 * 0.5 = 3.5 fF$$

$$R_{pu} = \frac{L_p}{\mu_p C_{ox} W_p (V_{DD} + V_{tp})} = 10 k\Omega$$

$$t_{LH} = R_{pu} C_L = 35 ps$$

Problem 8:

$$w_n = 0.18 \mu m, \quad L_n = 0.18 \mu m$$

$$w_p = 3 * 4 * W_{min} = 2.16 \mu m, \quad L_p = 0.18 \mu m$$

Problem 9:

a)

$$V_L = 0.734 V, V_H = 4V; \text{ works as inverter}$$

b)

$$V_L = 3.86 V, V_H = 4V; \text{ works as inverter}$$

c)

$$V_L = 1.016 V, V_H = 4V; \text{ works as inverter}$$

Problem 10:

$$V_{trip} = \frac{V_{tn} + (V_{DD} + V_{tp}) \sqrt{\frac{\mu_p}{\mu_n} * \frac{w_p}{w_n} * \frac{L_n}{L_p}}}{1 + \sqrt{\frac{\mu_p}{\mu_n} * \frac{w_p}{w_n} * \frac{L_n}{L_p}}} = \frac{1 + (5 - 1) \sqrt{1 * \frac{2}{w_n} * \frac{1}{1}}}{1 + \sqrt{1 * \frac{2}{w_n} * \frac{1}{1}}}$$

$$\text{if } V_{in} = 5V$$

$$\frac{u_n C_{ox} W_1}{L_1} * \left(V_{in} - V_{tn} - \frac{V_{out}}{2} \right) * V_{out} = \frac{u_p C_{ox}}{2} * \frac{W_2}{L_2} * (V_{out} - V_{dd} - V_{tp})^2$$

$$V_{trip} = 2.561 V$$

$$\text{Min val of } W_1 = 1.697 \mu m$$

Problem 11:

$$V_{trip} = \frac{0.5 + (2 - 0.5) \sqrt{\frac{1}{5} * 5 * 1}}{1 + \sqrt{\frac{1}{5} * 5 * 1}} = 1 V$$

$$V_{trip} = \frac{0.5 + (2 - 0.5) \sqrt{\frac{1}{5} * 5 * 1}}{1 + \sqrt{\frac{1}{5} * 5 * 1}} = 1 V$$

$$V_{trip} = \frac{0.5 + (2 - 0.5) \sqrt{\frac{1}{5} * 1 * 1}}{1 + \sqrt{\frac{1}{5} * 1 * 1}} = 0.809 V$$

$$V_{trip} = \frac{0.5 + (2 - 0.5) \sqrt{\frac{1}{5} * 3 * \frac{1}{10}}}{1 + \sqrt{\frac{1}{5} * 3 * \frac{1}{10}}} = 0.697 V$$

Problem 12:

$$C_{in1} = \frac{3 + 8}{4} * C_{ref} = \frac{11}{4} C_{ref}$$

$$A_1 = 8 * (3W_{pmin} + 8W_{nmin}) * L_{min} = 88 W_{min} L_{min}$$

$$C_{in2} = \frac{3 + 4}{4} * C_{ref} = \frac{7}{4} C_{ref}$$

$$A_2 = 2 * 4 * (3W_{pmin} + 4W_{nmin}) * L_{min} + 2 * 7 * W_{min} L_{min} + 4 * W_{min} L_{min} = 74 W_{min} L_{min}$$

$$C_{in3} = \frac{3 + 2}{4} * C_{ref} = \frac{5}{4} C_{ref}$$

$$A_3 = 4 * 2 * (3W_{pmin} + 2W_{nmin}) * L_{min} + 4 * (13) * W_{min} L_{min} + 4 * W_{min} L_{min} = 96 W_{min} L_{min}$$

$$C_{in4} = \frac{3 + 2}{4} * C_{ref} = \frac{5}{4} C_{ref}$$

$$A_1 = 4 * 2 * (3W_{pmin} + 2W_{nmin}) * L_{min} + 2 * 2 * 7W_{min} L_{min} + 2 * 5 * W_{min} L_{min} = 78 W_{min} L_{min}$$

Problem 13:

For equal rise and fall time

$$t_{HL} = t_{LH} = R_{pd} C_L = \frac{0.18}{350e - 6 * 0.18 * (2V - 0.5)} * 40fF = 76.19 ps$$

For minimum sized inverter

$$R_{pu} = \frac{L_p}{\mu_p C_{ox} W_p (V_{DD} + V_{tp})} = 9523.8 \Omega$$

$$R_{pd} = \frac{L_n}{\mu_n C_{ox} W_n (V_{DD} - V_{tn})} = 1904.8 \Omega$$

$$t_{HL} = R_{pd} C_L = 76.19 ps$$

$$t_{LH} = R_{pu} C_L = 380.95 ps$$

Problem 14:

a)

For 4-input NAND:

$$W_n = 4 * W_{min}, \quad L_n = L_{min}$$

$$W_p = 3 * W_{min}, \quad L_p = L_{min}$$

$$R_{pu} = \frac{L_p}{\mu_p C_{ox} W_p (V_{DD} + V_{tp})} = 3.33 \text{ k}\Omega$$

$$C_L = \frac{10(3+4)}{4} * 400 \text{ f} + 5 * 400 \text{ f} = 9000 \text{ fF}$$

$$t_{HL} = t_{LH} = R_{pu} C_L = 30 \text{ ns}$$


b)

Elmore's Delay

$$= R_1(3 * 800 + 400 + 4 * 1200 + C_L) + R_2(2 * 800 + 400 + 4 * 1200 + C_L) \\ + R_3(800 + 400 + 4 * 1200 + C_L) + R_4(400 + 4 * 1200 + C_L)$$

$$R_{pu} = R_1 = R_2 = R_3 = R_4$$

$$t_{HL} = t_{LH} = 178.7 \text{ ns}$$

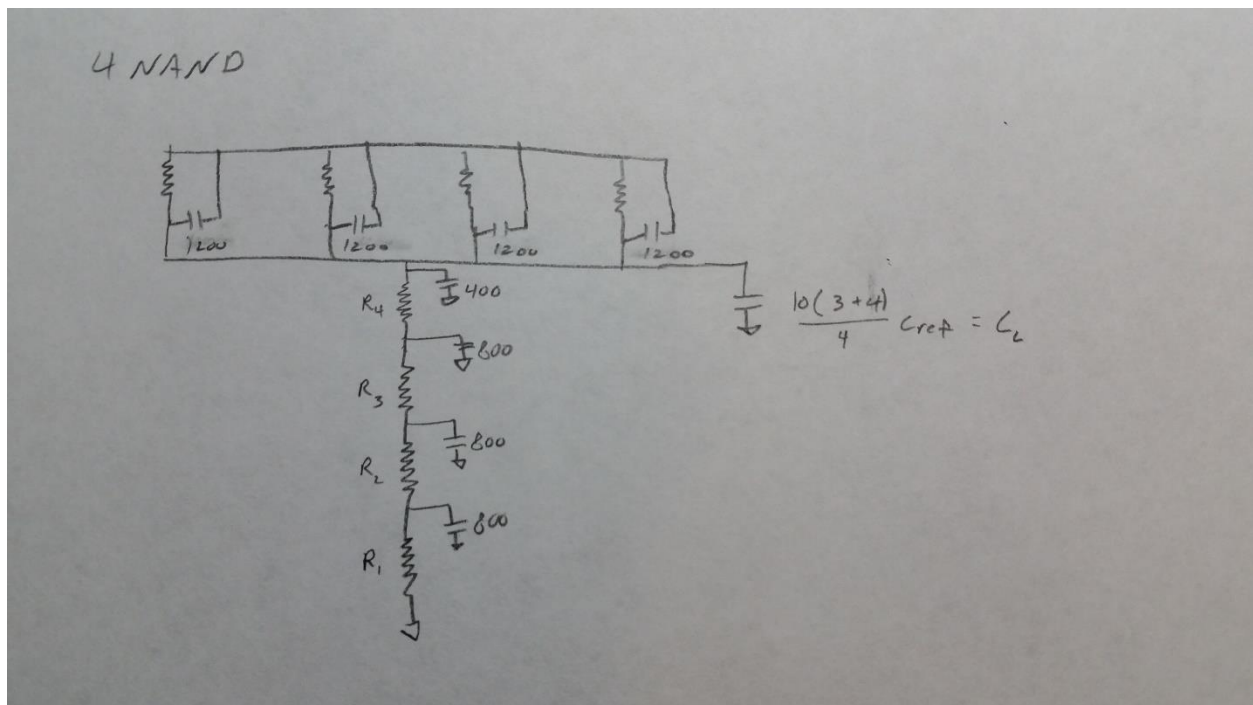

Problem 15:

$$t_{prop12} = \frac{3+3}{4} t_{ref}$$

$$t_{prop23} = \frac{1+6}{4} t_{ref}$$

$$t_{prop34} = \frac{20}{4} t_{ref}$$

$$t_{propBF} = (1.5 + 1.75 + 5) t_{ref} = 8.25 t_{ref}$$

Problem 16:

$$t_{prop1} = \frac{800}{4} t_{ref} = 200 t_{ref}$$

$$t_{prop1} = \frac{8}{1} t_{ref} + \frac{64}{8} t_{ref} + \frac{800}{64} t_{ref} = 28.5 t_{ref}$$

$$t_{prop1} = \frac{1}{1} t_{ref} + \frac{64}{1} t_{ref} + \frac{800}{64} t_{ref} = 77.5 t_{ref}$$

Problem 17:

a)

$$t_{prop} = \left(\left(\frac{2 * (3 * 3 + 1)}{4} * \frac{1}{4} \right) + \left(\left(\frac{3+3}{4} + 1 + 14 \right) * \frac{1}{2} \right) + \frac{500}{1.5} \right) t_{ref} = 342.8 t_{ref} = 6.86 ns$$

b)

$$t_{prop} = \left(\frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) + \frac{500}{0.8} \right) t_{ref} = 627 t_{ref} = 12.5 ns$$

Problem 18:

a)

For 3-input NAND with overdrive 6:

$$W_n = 3 * 6 * W_{min}, \quad L_n = L_{min}$$

$$W_p = 5 * 6 * W_{min}, \quad L_p = L_{min}$$

For 2-input NOR with overdrive 3:

$$W_n = 1 * 3 * W_{min}, \quad L_n = L_{min}$$

$$W_p = 10 * 3 * W_{min}, \quad L_p = L_{min}$$

b)

$$t_{prop} = \left(\left(3 * \frac{3 * 2 + 1}{4} \right) + 4 + 2 \right) * \frac{1}{6} t_{ref} + 4 * \frac{1}{3} t_{ref} = 3.208 t_{ref}$$

Problem 19:

$$C_{ref} = 4 * C_{ox} W_{min} L_{min} = 4 * \left(\frac{8fF}{\mu m^2} \right) * (0.18 \mu m) * (0.18 \mu m) = 1.037 fF$$

Total effort of inverter chain is $F = 280p / 1.037f = 270010$

$Delay = N * \sqrt{F}^{\frac{1}{N}} + P$, where $N = \text{number of stages}$, and $P = \text{parasitic delay}$

$$n_{OPT} = \ln \left(\frac{C_L}{C_{REF}} \right) = \ln(270010) = 12.5 \rightarrow 13$$

Overdrive of each stage is $\sqrt[13]{270010} = 2.617$

Problem 20:

a)

$$V_{trip} = \frac{V_{tn} + (V_{DD} + V_{tp}) \sqrt{\frac{\mu_p}{\mu_n} * \frac{w_p}{w_n} * \frac{L_n}{L_p}}}{1 + \sqrt{\frac{\mu_p}{\mu_n} * \frac{w_p}{w_n} * \frac{L_n}{L_p}}} = \frac{1.5 + (5 - 0.5) \sqrt{\frac{1}{1} * \frac{w_p}{w_n} * \frac{L_n}{L_p}}}{1 + \sqrt{\frac{1}{1} * \frac{w_p}{w_n} * \frac{L_n}{L_p}}} = 2.5 V$$

$$\rightarrow \frac{w_p}{w_n} = \frac{1}{4}, \quad L = 1 \mu$$

$$b) t_{HL} = t_{LH} \rightarrow \frac{w_p}{w_n} = \frac{1}{4}, \quad L = 1 \mu$$

Problem 21:

$$C_{ref} = 4 * W_{min} L_{min} C_{ox} = 4 * .5 * .5 * 2f = 2fF$$

$$F_{I1} = 5 * \frac{3 + 3}{4}$$

$$F_{I2} = \frac{1}{5} \left(\frac{(1 + 1)}{4} + \frac{30f}{2f} + 3 + \frac{2}{4} \right)$$

$$F_{I3} = \frac{1}{2} \left(\frac{6(3 + 2)}{4} + \frac{3(1 + 1)}{4} \right)$$

$$F_{I4} = \frac{1}{6} \left(\frac{(9 + 1)}{4} + \frac{1 + 1}{4} \right)$$

$$F_{I5} = \frac{\frac{5}{2}(3 + 2)}{4}$$

$$F_{I6} = \frac{2}{5} \left(\frac{100f}{2f} \right)$$

$$t_{prop} = t_{ref} * \sum_{i=1}^6 F_{Ii} = 39.425 * t_{ref}$$