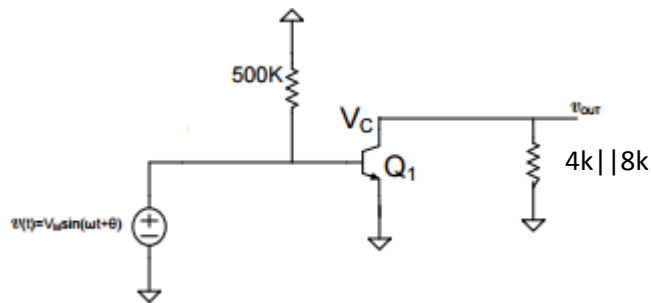


Problem 1

a)



$$b) V_{CQ} = 10V - (2k * I_{CQ})$$

$$I_{CQ} = \frac{\beta(10 - 0.6)}{500k} = 1.88 \text{ mA}$$

$$V_{CQ} = 10V - (4k * 1.88\text{mA})$$

$$V_{CQ} = 2.48V$$

$$V_{outQ} = 0$$

c)

$$v_{out} = (-g_m v_{IN}) * (\frac{1}{g_o} || R_L)$$

$$A_v = \frac{v_{OUT}}{v_{in}} = -g_m (\frac{1}{g_o} || R_L)$$

d)

$$\text{Approximate gain, } A_V = -g_m R_L$$


$$A_V = -g_m (4k || 8k) = -g_m (2.6667k)$$

$$g_m = \frac{I_Q}{V_t} = \frac{\beta(10 - 0.6)}{500k * 0.0259} = 0.0726V$$

$$A_V = -0.0726 * 2666.7$$


$$A_V = -193.60$$

Problem 2

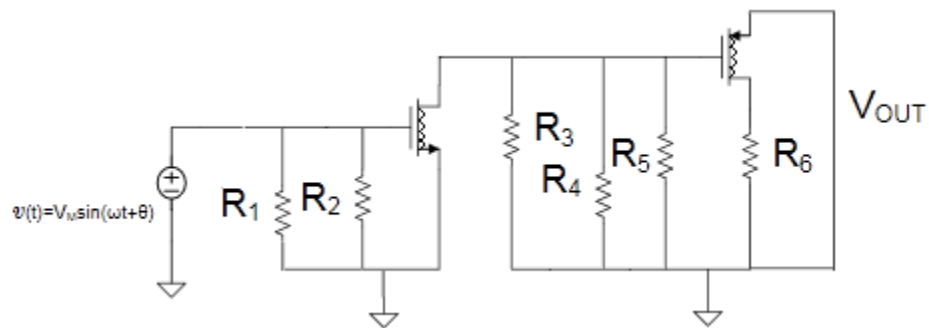

Problem 3

a)

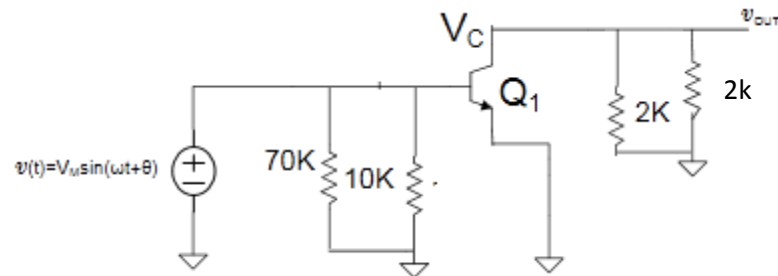

$$b) V_B = 32 * \left(\frac{10}{10+70} \right) k = 4V$$

$$I_{CQ} = \frac{4 - 0.6}{2k} = 1.7 \text{ mA}$$

$$V_{CQ} = 32 - (2k)(I_{CQ})$$

$$V_{CQ} = 26.6V$$

$$V_{outq} = 0V$$

c)

$$v_{out} = (-g_m v_{IN}) * \left(\frac{1}{g_o} // R_L \right)$$

$$A_v = \frac{v_{OUT}}{v_{in}} = -g_m \left(\frac{1}{g_o} // R_L \right) \approx -g_m R_L$$

d)

$$A_v = \frac{I_{cq} R}{2v_t} = \frac{1000 * 0.0017}{2 * 0.0259} = 32.81 \frac{V}{V}$$

Problem 4

a)

$$y_{11} = \frac{dI_1}{dV_1} = V_2^2, \quad y_{12} = \frac{dI_1}{dV_2} = 2V_1V_2$$

$$y_{21} = \frac{dI_2}{dV_1} = 0.04V_1V_2e^{2V_1^2V_2}, \quad y_{22} = \frac{dI_2}{dV_2} = 0.02V_1^2e^{0.2V_1^2V_2}$$

b)

$$y_{11} = 1^2 = 1, \quad y_{12} = 2(5)(1) = 10$$

$$y_{21} = 0.04(5)(1)e^{2(5^2)1} = 29.68, \quad y_{22} = 0.02(5^2)e^{2(5^2)1} = 74.21$$

c)

$$I_{1Q} = V_1V_2^2 = 5(1^2) = 5$$

$$I_2 = 0.02V_1^2e^{0.2V_1^2V_2} = 0.02(5^2)e^{2(5^2)1} = 14.8413$$


d)


$$i_1 = 1(1mV_{RMS}) + 10(2mV_{RMS}) = 21mV_{RMS}$$

$$i_2 = 29.68(1mV_{RMS}) + 74.21 = 178.10mV_{RMS}$$

Problem 5

a.) DC equivalent circuit

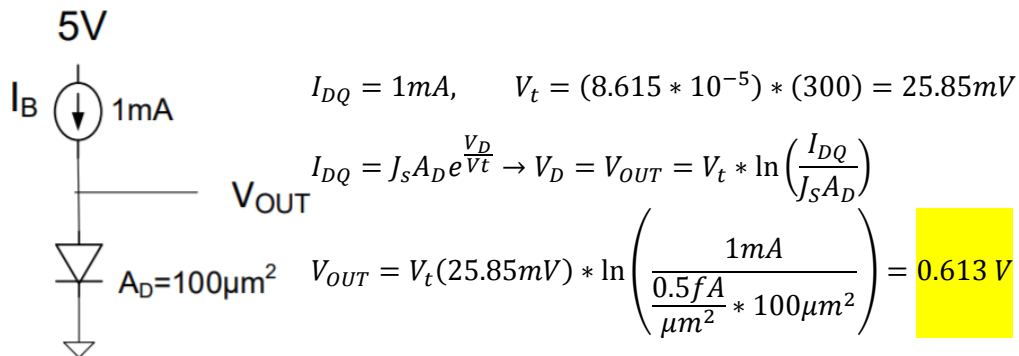

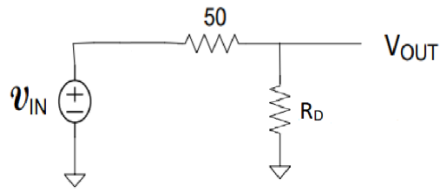

b.)

$$c.) R_D = \frac{V_t}{I_{DQ}} = \frac{25.85mV}{1mA} = 25.85 \Omega$$

$$v_{out} = \frac{R_D}{R_D + 50\Omega} v_{in}$$

$$A_v = \frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{R_D}{R_D + 50\Omega} = \frac{25.85\Omega}{25.85\Omega + 50\Omega} = 0.34 V/V$$

$$d.) R_D = \frac{25.85mV}{5mA} = 5.17 \Omega$$

$$A_v = \frac{5.17\Omega}{5.17\Omega + 50\Omega} = 0.094 V/V$$

Problem 5

$$I_2 = J_s A_{D2} e^{\frac{V_{OUT}}{V_t}} = \frac{0.5fA}{\mu m^2} * 100\mu m^2 * e^{\frac{V_{out}}{25.85mV}}$$

$$I_{D1} = \frac{0.5fA}{\mu m^2} * 300\mu m^2 * e^{\frac{V_{out}}{25.85mV}}$$

$$I_B = 1mA = I_{D1} + I_2$$

Solve system of equations

$$I_2 = 250 \mu A$$

$$V_{out} = 0.577 V$$

Problem 6

$$R_{ch} = \frac{L}{\mu_n C_{OX}(W)(V_{GS} - V_T)^2}$$

$$R_{ch(0)} = \frac{350 * 10^{-6}(2 - 0.5)^2}{4} = 5079.36$$

$$R_{ch(0.25)} = \frac{350 * 10^{-6}(2.25 - 0.5)^2}{4} = 3731.77$$

$$A_{V_0} = -\frac{15000}{5079.36} = 2.9531$$


$$A_{V_{(0.25)}} = -\frac{15000}{3731.77} = 4.0195$$

$$V_{0-p} = 4 * (2.9531) \text{ to } 4 * (4.0195)$$

$$V_{0-p} = 11.812V \text{ to } 16.078V \text{ sin wave.}$$

Problem 7

a.) Small signal equivalent circuit

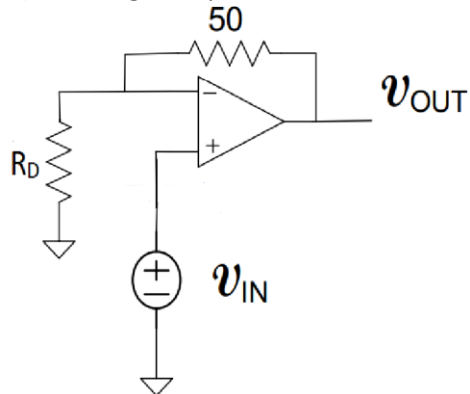

$$R_D = \frac{V_t}{I_{DQ}} = \frac{25.85mV}{1mA} = 25.85 \Omega$$

$$A_v = 1 + \frac{50 \Omega}{R_D} = 1 + \frac{50 \Omega}{25.85 \Omega} = 2.93 V/V$$

$$b.) R_D = \frac{25.85mV}{10mA} = 2.59 \Omega$$

$$A_v = 1 + \frac{50 \Omega}{2.59 \Omega} = 20.34 V/V$$

Problem 8

MOSFET:

$$V * (g_m + g_o) = I \rightarrow R_{eq} = \frac{1}{(g_m + g_o)} \cong \frac{1}{g_m}$$

$$g_m = \sqrt{2 * \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right) * I_D} \rightarrow \text{assume } \left(\frac{W}{L}\right) = 6$$

$$R_{eq} = 912.87 \Omega$$

BJT:

$$V * (g_m + g_\pi + g_o) = I \rightarrow R_{eq} = \frac{1}{(g_m + g_\pi + g_o)} \cong \frac{1}{g_m}$$

$$g_m = \frac{I_{CQ}}{V_t} = \frac{1 mA}{26 mV}$$

$$R_{eq} = 26 \Omega$$

Problem 9

a) For the MOSFET to be in saturation $V_{DS} \geq V_{GS} - V_T$

$$V_{out} + 2 \geq 2 - 0.5 \rightarrow V_{out} \geq -0.5$$

$$I_D = \frac{\mu_n C_{OX} W}{2L} (V_{GS} - V_T)^2 = \frac{4 - V_{out}}{R_1}$$

$$100 * 10^{-6} * \left(\frac{18}{2 * 2}\right) * (2 - 0.5)^2 = \frac{4 - V_{out}}{R_1}$$

$$V_{out} = 4 - 0.0010125 * R_1 \geq 0.5V$$

$$\rightarrow R_1 \leq 3456.79\Omega$$

b) $\frac{R_1}{3} = 1152.26$

$$A_v = \frac{2I_{DQ}R}{V_{SS} + V_T} = \frac{2(0.0010125)(1152.26)}{-1.5} = -1.556$$

c)

$$V_{out}(t) = 1.556 \sin(500t + 75^\circ)$$

Problem 10

$$V_{out} = (A_v V_M) \cos(\omega t + \theta)$$

$$A_v = -g_m \left(\frac{1}{g_o} || RL \right)$$

$$V_{out} = (-g_m R_L * V_M) \cos(\omega t + \theta)$$


Problem 11

$$\left(100 * 10^{-6} \left(\frac{10}{4}\right) (2 - 0.5)^2\right) = \left(30 * 10^{-6} \left(\frac{6}{2}\right) (5 - V_{out} - 0.5)^2\right) \rightarrow V_{out} = 2V$$

$$\begin{aligned} -g_m R_L &= \frac{2I_{DQ}R_L}{V_{GS} - V_T} = \frac{2 \left(\mu_n C_{OX} \left(\frac{W}{2L}\right) (V_{GS} - V_T) \right) \left(\frac{L}{\mu_p C_{OX}(W)(V_{GS} - V_T)^2} \right)}{2 - 0.5} \\ &= \frac{2 \left(100 * 10^{-6} \left(\frac{10}{4}\right) (2 - 0.5)^2 \right) \left(\frac{1}{30 * 10^{-6} (6)(2 - 0.5)^2} \right)}{2 - 0.5} = \frac{2(0.0005625)(2469)}{1.5} = 1.85 \frac{V}{V} \end{aligned}$$

$$V_{out} = 1.85V_M \cos(\omega t + \theta)$$

Problem 12

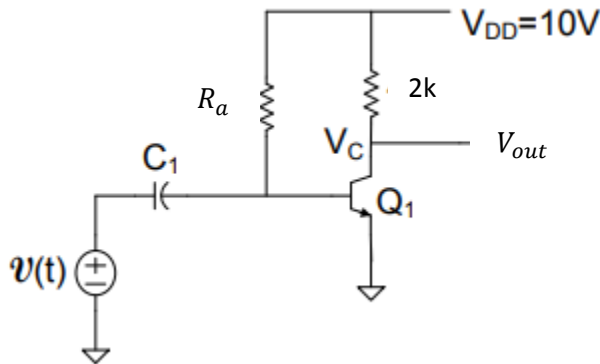

The gain for a BJT is

$$A_V = -\frac{I_{CQ}R_L}{V_t} = -\frac{I_{CQ}(2000)}{0.0259} = -5$$


so there is only one real unknown, R_a ,

$$-\frac{5(0.0259)}{2000} = I_{CQ} = 0.00006475$$

$$I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{100} = 64.75\text{nA}$$

$$\frac{10}{R_a} = 64.75\text{nA} \rightarrow R_a = 154.4\text{M}\Omega$$

Problem 13

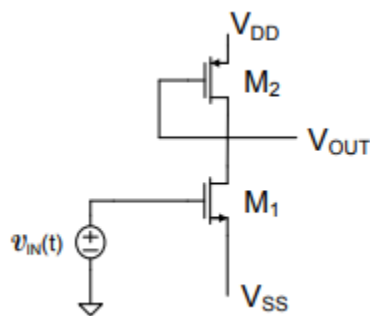

$$A_V = \frac{-2I_{DQ}R_L}{V_{GS} - V_T}$$

Start by giving $I_{DQ} = 1\text{mA}$, $V_{SS} = -2\text{V}$, and $L_1 = 10\mu$, so

$$I_D = 300 \times 10^{-6} \times \frac{W}{2} \times (2 - 0.5)^2 = 1\text{mA} \rightarrow W_1 = 29.6\mu$$

$$A_V = \frac{-2I_{DQ}R_L}{V_{GS} - V_T} = \frac{-2(0.001)R_L}{1.5} = -10 \rightarrow R_L = 7500\Omega$$

Then using $V_{DD} = 15\text{V}$ and $V_{out} = 15 - (1\text{mA})(7.5\text{k}) = 7.5\text{V}$

set $L_1 = 100\mu$

$$R_L = \frac{10}{70 \times 10^{-6}(W_2)(7.5 - 0.5)^2} = 7500 \rightarrow W_2 = 3.8\mu$$