


EE330
Section 5, 8:00 am
Homework 10

Sean Gordon
Sgordon4

1.


a) 

b) $I_C = \beta \cdot I_B$
 $I_B = \frac{10 - 0.6}{500k} = 18.8 \cdot 10^{-6}$
 $V_C = 10 - I_C \cdot 4k$
 $V_C = 10 - 100(18.8 \mu A) \cdot 4k$
 $V_C = 2.48V$ $V_o = 0V$

c) $A_V = \frac{V_o}{V_{in}} = -y_{21} \left(\frac{1}{y_{22}} \parallel 2.67k \right)$
 $y_{21} = g_m$ $y_{22} = g_o$

d) $A_V \approx -g_m \cdot (2.67k) \Rightarrow$
 $g_m = I_C / V_T = \beta I_B / V_T = 1.88mA / V_T$
 $g_m = 0.0726V$ $A_V = -193.6$

2.

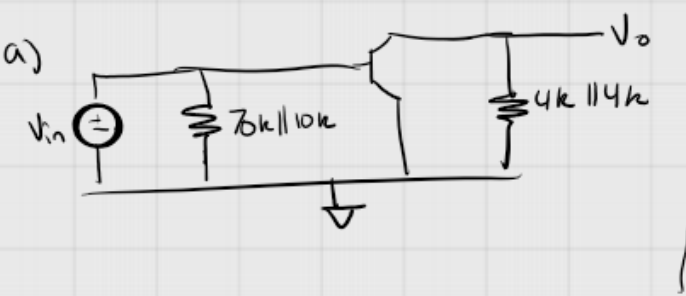a) 


b) $V_B = 32 \cdot \left(\frac{10k}{70k + 10k} \right) = 4V$
 $I_C = \frac{V_B - 0.6}{2k} = 1.7 \mu A$
 $V_{CE} = 32 - 4k \cdot I_C = 25.2V$
 $V_o = 0V$

c) $A_V = \frac{V_o}{V_{in}}$ $V_o = -g_m \cdot V_{in} \cdot \left(\frac{1}{g_o} \parallel R_L \right)$
 $A_V = -g_m \left(\frac{1}{g_o} \parallel R_L \right)$

d) $A_V = \frac{I_C \cdot R}{2 \cdot V_T} \Rightarrow$
 $\frac{1.7 \mu A \cdot (4k \parallel 4k)}{2 \cdot (0.0259)} = 65.64$

3.

a) $I_{mA} = (100 \cdot 10^{-6}) \left(\frac{\omega}{2 \cdot 50} \right) (1.5 - 0.8)^2$ $\omega = 20.41$

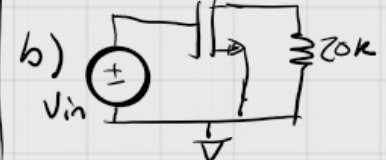b) 

4.

a) $y_{11} = \frac{\partial \bar{I}_1}{\partial V_1} \Rightarrow V_2^2$ $y_{12} = \frac{\partial \bar{I}_1}{\partial V_2} = 2 \cdot V_1 \cdot V_2$

$y_{21} = \frac{\partial \bar{I}_2}{\partial V_1} \Rightarrow .04 V_1 \cdot V_2 \cdot e^{2V_1^2 \cdot V_2}$ $y_{22} = \frac{\partial \bar{I}_2}{\partial V_2} = .02 \cdot V_1^2 \cdot e^{2V_1^2 \cdot V_2}$

b) $y_{11} = (1)^2 = 1$ $y_{12} = 2(5)(1) = 10$

$y_{21} = .04(5)(1) \cdot e^{2(5)^2(1)} = 29.68$ $y_{22} = .02(5)^2 e^{2(5)^2(1)} = 74.21$

c) $\bar{I}_1 = 5(1)^2 = 5$ $\bar{I}_2 = .02(5)^2 e^{2(5)^2(1)} = 14.84$

d) $i_1 = y_{11}(1 \text{ mV}_{\text{RMS}}) + y_{12}(2 \text{ mV}_{\text{RMS}}) = 21 \text{ mV}_{\text{RMS}}$


$i_2 = y_{21}(1 \text{ mV}_{\text{RMS}}) + y_{22}(2 \text{ mV}_{\text{RMS}}) = 178.1 \text{ mV}_{\text{RMS}}$

5.

a) $\bar{I}_D = 1 \text{ mA} = J_S A_D \cdot e^{\frac{V_D}{V_T}}$ $V_T = T(8615 \cdot 10^{-6}) \Rightarrow 300(8615 \cdot 10^{-6}) = 25.85 \text{ mV}$

$V_D = V_0 \Rightarrow \bar{I}_D / J_S A_D = e^{\frac{V_D}{V_T}} \Rightarrow V_D = V_T \cdot \ln(\bar{I}_D / J_S A_D) \Rightarrow$

$V_0 = (25.85 \text{ mV}) \cdot \ln\left(\frac{1 \text{ mA}}{.5 \text{ fA} / \mu\text{m}^2 \cdot 100 \mu\text{m}^2}\right) = \boxed{.613 \text{ V}}$

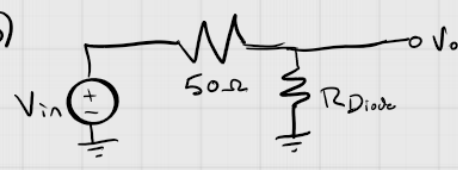b) 

c) $V_0 = V_{in} \frac{R_D}{R_D + 50} \Rightarrow A_v = \frac{R_D}{R_D + 50}$ $R_D = \frac{V_T}{\bar{I}_D} = \frac{25.85}{1 \text{ mA}} = 25.85$

$A_v = \frac{25.85}{25.85 + 50} = \boxed{.34}$


d) $R_D = \frac{25.85}{5 \text{ uA}} = 5.17$ $A_v = \frac{5.17}{5.17 + 50} = \boxed{.094}$

6.

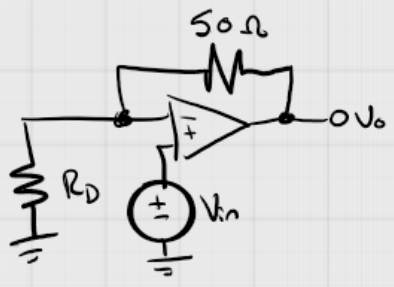a) $A_v = \frac{V_o}{V_{in}} = 1 + \frac{50}{R_D}$

$R_D = V_{r/I_D} = \frac{25.85 \text{ mV}}{1 \text{ mA}} = 25.85 \Omega$

$A_v = 1 + \frac{50}{25.85} = \boxed{2.93}$



b) $R_D = \frac{25.85}{10 \text{ mV}} = 2.59$ $A_v = 1 + \frac{50}{2.59} = \boxed{20.34}$

7.

Huh?

8.

$V_o = V_i \cdot A_v \Rightarrow A_v = -g_m \left(\frac{1}{s_o} \parallel R_L \right) \approx -g_m \cdot R_L$

$V_o = -g_m \cdot R_L \cdot (V_m \cos(\omega t + \Theta))$

9.

Mosfet acts as a resistor here, with $R_M = \frac{1}{I_D} \Big|_{25\text{mA}}$

$$R_M = \frac{1}{(\mu C_{ox}) \left(\frac{W}{L}\right) (V_{gs} - V_T)^2} \quad V_{gs} = 2 + V_{in}$$

When $V_{in} = 0$: $R_M = \frac{1}{(100 \cdot 10^{-6}) \left(\frac{8}{4}\right) (2 - .8)^2} = 3472.22 \Omega$

When $V_{in} = .25$: $R_M = \frac{1}{(100 \cdot 10^{-6}) \left(\frac{8}{4}\right) (2.25 - .8)^2} = 2378.12 \Omega$

Then, $A_v @ 0$: $-\frac{15k}{3472.22} = \boxed{4.32}$

$A_v @ .25$: $-\frac{15k}{2378.12} = \boxed{6.31}$


10.

Assuming this question actually refers to Q8 (Update yo shit Geiger)

$$I_D = (\mu_n C_{ox}) \left(\frac{W}{L}\right) (V_{DD} - V_o - .5)^2 = (\mu_n C_{ox}) \left(\frac{W}{L}\right) (V_{in} = 0)^2 \Rightarrow$$

$$(9 \cdot 10^{-5}) (4.5 - V_o)^2 = (5.625 \cdot 10^{-4}) \Rightarrow (4.5 - V_o)^2 = 6.25 \quad \boxed{V_o = 2V}$$

11.

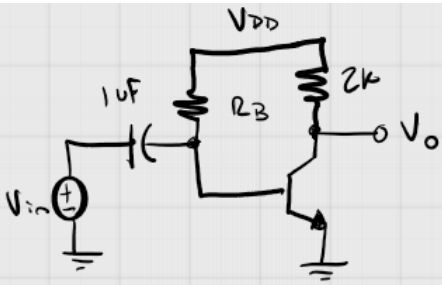


$$A_v = -5 = -\frac{I_C (2k)}{.0254} \quad I_C = 6.48 \cdot 10^{-5}$$

$$I_C = \beta I_B \Rightarrow I_B = 6.48 \cdot 10^{-8}$$

$$I_B = \frac{V_{DD}}{R_B} \Rightarrow \boxed{\text{If } V_{DD} = 12V, R_B = 185 \text{ m}\Omega}$$

12.

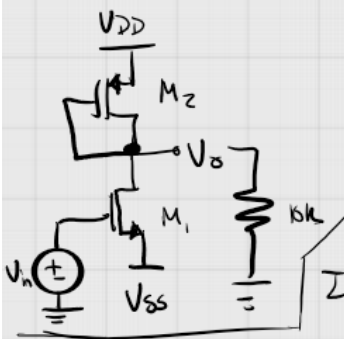

Assume $V_{DD} = 12V$, $V_{SS} = -2V$, $I_D = 1mA$
 Assume $L_1 = 1\mu m$ & $L_2 = 100\mu m$

\Rightarrow

$$I_D = 1mA = (100 \cdot 10^{-6}) \left(\frac{W_1}{2(1)} \right) (2 - .8)^2 \Rightarrow \boxed{W_1 = 13.89 \mu m}$$

M_2 acts as a resistor here, so $R_{M2} = \frac{1}{I_D}$.

$$R_{M2} = \frac{1}{(100 \cdot 10^{-6}) \left(\frac{W_2}{2 \cdot L_2} \right) (V_o - .8)^2} \quad \text{and} \quad V_o = V_{DD} - I_D(R_{M2}), \quad \text{Need } R_{M2} \text{ somehow}$$

$$A_v = \frac{-2(I_D)(R)}{V_{gs} - V_T} = -10 \Rightarrow R = \frac{-10(2 - .8)}{-2(1mA)} = 6k\Omega \Rightarrow$$

$$V_o = 12 - 1mA(6k) = 6V \Rightarrow R_{M2} = \frac{1}{(100 \cdot 10^{-6}) \left(\frac{W_2}{2 \cdot 100\mu} \right) (6 - .8)^2} \Rightarrow$$

$$W_2 = \frac{2 \cdot 100\mu}{(100 \cdot 10^{-6}) (6 - .8)^2 \cdot 6k\Omega} = \boxed{12.33 \mu m} \quad \left(L_2 = 100\mu \text{ instead of } 10\mu \text{ or } W_2 \text{ is too small} \right)$$