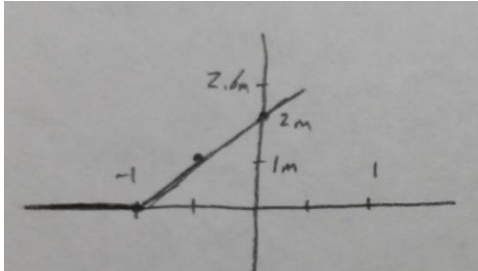


Problem 1

a) $I_{DSSn} = I_{DSSn0} * \left(\frac{10}{2}\right) = 0.5 \text{ mA}$, V_{pn} is a process parameter $\rightarrow V_{pn} = -1 \text{ V}$

b) $g_m = \frac{\delta I_D}{\delta V_{GS}} = 2 * \frac{I_{DSS}}{V_P} \left(\frac{V_{GS}}{V_P} - 1\right)$



Problem 2:

a) $\frac{\mu_n C_{ox}}{2} \left(\frac{W}{L}\right) (V_{GS} - V_{out} - V_T)^2 = I_{DSS0} * \left(\frac{W}{L}\right) \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$

$\rightarrow \frac{100\mu}{2} \left(\frac{W_{max}}{8\mu}\right) (5 - 3 - .75)^2 = 100\mu * \left(\frac{5}{2}\right) \left(1 - \frac{-2}{-3}\right)^2 \rightarrow W_{max} = 2.844 \mu m$

b) $V_{out} = -g_{mJFET} * V_{GS} * R_{eq} \rightarrow A_V = -\frac{g_{mJFET}}{g_{mNMOS}}$


c)

$$A_V = \frac{\frac{2 * I_{DSS0} * W}{V_P * L} \left(\frac{V_{GS}}{V_P} - 1\right)}{\mu_n C_{ox} * \left(\frac{W}{L}\right) * (V_{GS} - V_T)} = 1.25$$

$$V_{AC}; 0 \leq t \leq \frac{\pi}{8}, \pi \leq t \leq \frac{9\pi}{8}$$

3a) $V_F = 1.6; \frac{\pi}{8} \leq t \leq \pi$
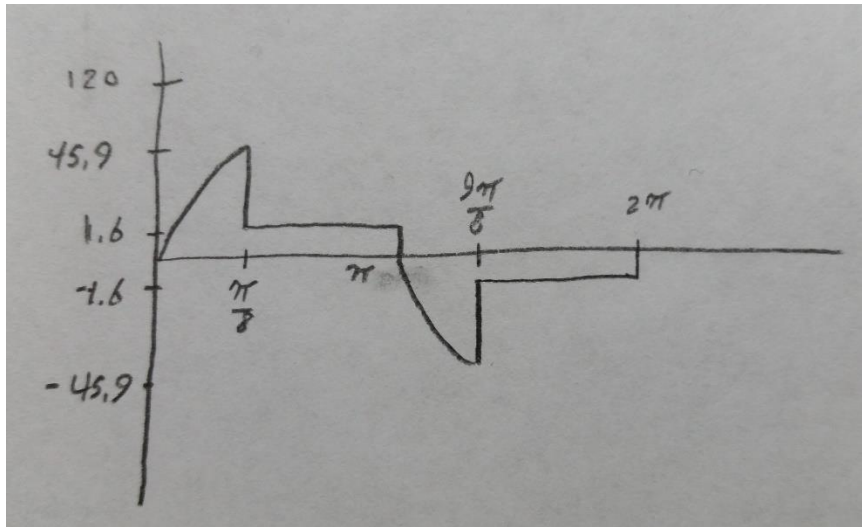
$$-1.6; \frac{9\pi}{8} \leq t \leq 2\pi$$




3b) Quadrants 2 and 3

$$4a) V_G = V_{AC} \left(\frac{1000}{99000+1000} \right) = 170 * \sin(2\pi * 60 * t) \left(\frac{1}{100} \right)$$

$V_G = 1$ @ 1.67 ms and $V_G = 0$ @ 8.33 ms

$V_L = V_{AC} - 1.6$ or 0

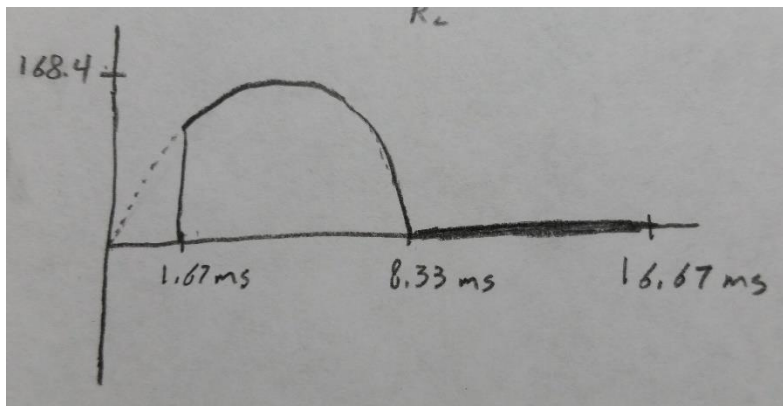

$$b) P_{avg} = \frac{V_{RMS}^2}{R}$$

$$V_{RMS} = V_P \sqrt{\frac{1}{16.67} \int_{0.00167}^{0.00833} \sin^2(120\pi * t) dt} = 2.6057 \rightarrow P_{avg} = 0.339 \text{ W}$$


5a)

V_{AC} positive \rightarrow diode is off

$$\rightarrow V_G = -\frac{V_{AC}}{3000} * 1000 = -2 @ 10.618 \text{ ms}$$

V_{AC} negative \rightarrow diode is on
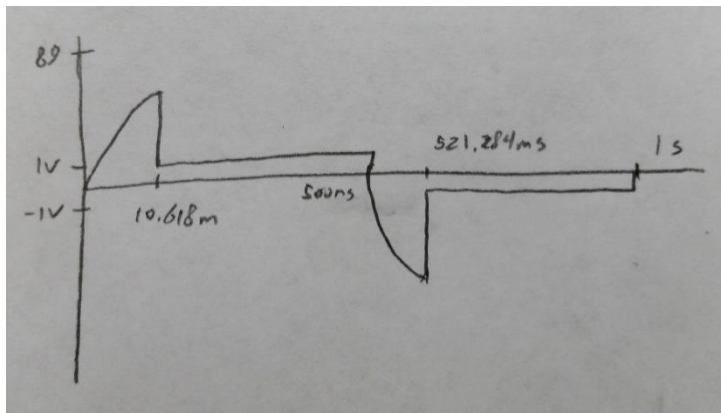
$$\rightarrow V_G = -\frac{-(V_{AC} - \frac{V_{AC}}{2})}{3000} * 1000 = \frac{-V_{AC}}{6} = 2 @ 521.284 \text{ ms}$$



$$b) P_{avg} = I_{RMS} V_{RMS}, \rightarrow I_{RMS} \sqrt{\frac{1}{T} \int_{0.010618}^{0.5} \sin^2(2\pi * t) dt + \int_{0.521284}^1 \sin^2(2\pi * t) dt}$$

$$V_{RMS} = 1 * (1 - (0.010618 + 0.021284)) = 0.968 \rightarrow P_{avg} = 3.046 \text{ W}$$

c) Quadrants 2 and 4

Problem 6

$$I_D = \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right) \left(V_{GS} - V_T - \frac{V_{DS}}{2} \right) V_{DS}, I_G \approx 0$$

$$I_G = y_{11} V_{GS} + y_{12} V_{DS}$$

$$I_D = y_{22} V_{DS} + y_{21} V_{GS}$$

$$y_{11} = \frac{\delta I_G}{\delta V_{DS}} = 0$$

$$y_{12} = \frac{\delta I_G}{\delta V_{GS}} = 0$$

$$y_{22} = \frac{\delta I_D}{\delta V_{DS}} = \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right) (V_{GS} - V_T - V_{DS}) = g_o$$

$$y_{21} = \frac{\delta I_D}{\delta V_{GS}} = \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right) V_{DS} = g_m$$

Problem 7

$$A) V_{GS} - V_T = 2 - .75 = 1.25 \text{ V} = V_{DSmin}$$

$$V_{DSmin} = 5V - (6k)(I_{Dmax}) + 2V \rightarrow I_{Dmax} = 0.958 \text{ mA}$$

$$I_{Dmax} = \frac{\mu_n C_{ox}}{2} \left(\frac{W}{L} \right)_{max} (V_{GS} - V_T)^2 = 1 \text{ A}$$

$$\left(\frac{W}{L} \right)_{max} = 19.17$$

$$\text{if } L = 1\mu\text{m}, W_{max} = 19.17\mu\text{m}$$


$$B) \text{ gain} = g_m R = g_m (6k)$$

$$g_m = \frac{I_{DQ}}{V_{GSQ}} = \frac{\mu C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right) (V_{GS} - V_T)}{2}, \frac{W}{L} = W$$

$$\frac{100 * 10^{-6} * W * 1.25}{2} = g_m$$

$$g_m = W * 62.5 * 10^{-6}$$

$$A_V = -W * 0.375$$

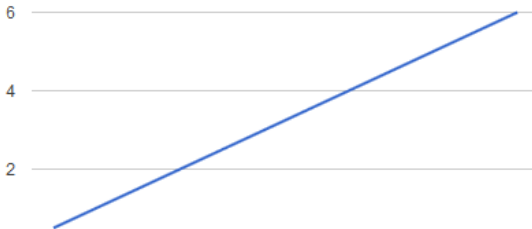


C)

$$V_{outQ} = 5V - (6k)(I_{DQ})$$

$$I_{DQ} = 78.125 * W * 10^{-6}$$

$$V_{outQ} = 5V - (6k)(78.125 * W * 10^{-6})W$$

$$V_{outQ} = 5V - W * 0.46875 \text{ V}$$

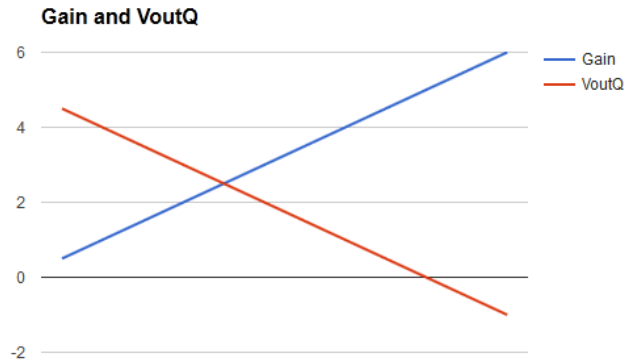

Problem 8

$$I_{DQ} = \mu C_{ox} \left(\frac{W}{2L} \right) (V_{gs} - V_T)^2 = 0.002344 \rightarrow 5 - (6k) * I_{DQ} = -4.375 \text{ not saturation}$$

$$I_{DQ} = \mu C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right) \left(V_{GS} - V_T - \frac{V_{DS}}{2} \right) V_{DS} = \frac{5 - V_{DS} + 2}{6000}$$

$$V_{DS} = 0.5516 \text{ V} \rightarrow I_{DQ} = 1.075 \text{ mA}$$

$$A_V = -\frac{2I_{DQ}R_D}{V_G} = -\frac{2(0.001075)(6k)}{2}$$

$$A_V = -6.448$$

If the MOSFET were in saturation and $W = 20$, gain would have been -7.5, so it's smaller now.

Problem 9

a)


$$I_{D1} = I_{D2}, \text{ Assume both are in saturation} \rightarrow I_D = \mu C_{ox} \left(\frac{W}{2L} \right) (V_{GS} - V_T)^2$$

$$V_{GS1} = 1.25V \quad | \quad V_{GS2} = 5V - V_{out}$$

$$\frac{\mu_n}{\mu_p} = \frac{\frac{W_1}{L_1}}{\frac{W_2}{L_2}} * \left(\frac{(V_{GS1} - 1)}{(5 - V_{out} - 1)} \right)^2 = 1$$

$$V_{out} = 2.5V$$

b)

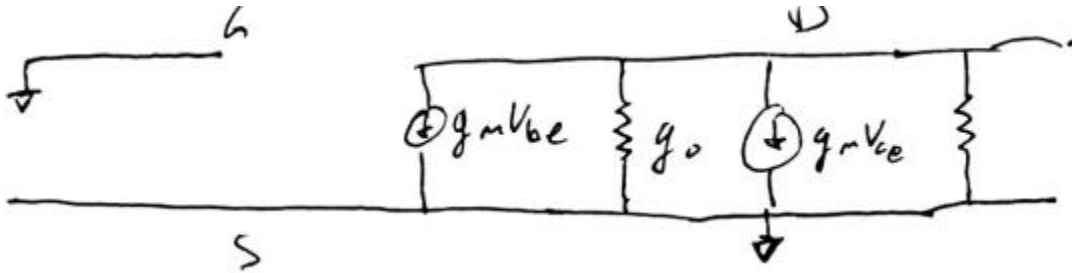

$$R_c \approx \frac{1}{g_m + g_o} \approx \frac{1}{g_{m2}}$$

$$A_V = g_{m1} R_c = g_{m1} * \frac{1}{g_{m2}} = \frac{g_{m1}}{g_{m2}}$$

$$A_V = \frac{\mu_n}{\mu_p} * \frac{\frac{W_1}{L_1}}{\frac{W_2}{L_2}} * \frac{V_{GS1} - V_{TN}}{V_{GS2} - V_{TP}}$$

$$A_V = 3 * \frac{\frac{16}{3}}{\frac{4}{9}} * \left(\frac{0.25}{0.5} \right)$$

$$A_V = 6$$

c)

$$R_m = \frac{1}{g_{m1}} = \frac{1}{\mu_n C_{ox} \left(\frac{W_1}{L_1} \right) (V_{GS1} - V_{TN})}$$

$$R_m = 7.5 k\Omega$$

Problem 10

a)

$$I_{D1} = \mu_n C_{ox} \left(\frac{W_1}{2L_1} \right) (V_{GS1} - V_{TN})^2 \mid I_{D2} = \mu_p C_{ox} \left(\frac{W_2}{2L_2} \right) (V_{GS1} - V_{TP})^2$$


$$V_{GS1} = 1.25V$$

$$V_{GS2} = 5V - V_{out} \mid I_{D1} = I_{D2}$$

$$\frac{\mu_n}{\mu_p} * \frac{\frac{W_1}{L_1}}{\frac{W_2}{L_2}} * \left(\frac{V_{GS1} - V_{TN}}{V_{GS2} - V_{TP}} \right)^2 = 1$$

$$V_{outQ} = 2.5V$$

b)

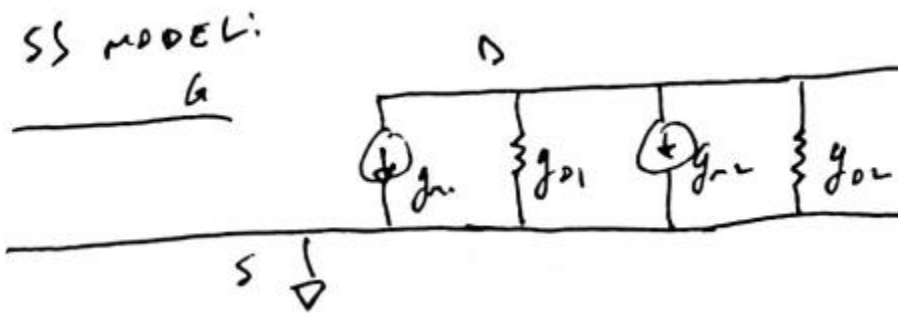

$$A_V = -\frac{g_{m1}}{-g_{m2}}$$

$$A_V = -6$$

c) $R_{in} = \infty$

Problem 11

Code:

Ln#	
1	module PriorityEncoder8to3(iD, oQ);
2	input [7:0] iD;
3	output [2:0] oQ;
4	reg [2:0] Q;
5	
6	assign oQ = Q;
7	
8	always @(iD) begin
9	
10	if (iD[7] == 1) begin
11	Q <= 7;
12	end else if (iD[6] == 1) begin
13	Q <= 6;
14	end else if (iD[5] == 1) begin
15	Q <= 5;
16	end else if (iD[4] == 1) begin
17	Q <= 4;
18	end else if (iD[3] == 1) begin
19	Q <= 3;
20	end else if (iD[2] == 1) begin
21	Q <= 2;
22	end else if (iD[1] == 1) begin
23	Q <= 1;
24	end else begin
25	Q <= 0;
26	end
27	
28	end
29	
30	endmodule
31	

Testbench:

Ln#	
1	<code>`timescale 1ns/1ps</code>
2	<code>module PriEnc8to3_tb();</code>
3	<code>reg [7:0] D;</code>
4	<code>wire [2:0] Q;</code>
5	<code> </code>
6	<code>PriorityEncoder8to3 DUT(.iD(D), .oQ(Q));</code>
7	
8	<code>initial begin</code>
9	<code> D <= 8'b00000001;</code>
10	<code> #20;</code>
11	<code> D <= 8'b00000011;</code>
12	<code> #20;</code>
13	<code> D <= 8'b00000111;</code>
14	<code> #20;</code>
15	<code> D <= 8'b00001111;</code>
16	<code> #20;</code>
17	<code> D <= 8'b00001011;</code>
18	<code> #20;</code>
19	<code> D <= 8'b00011011;</code>
20	<code> #20;</code>
21	<code> D <= 8'b00111011;</code>
22	<code> #20;</code>
23	<code> D <= 8'b01111011;</code>
24	<code> #20;</code>
25	<code> D <= 8'b11111011;</code>
26	<code> #20;</code>
27	<code> D <= 8'b10010000;</code>
28	<code> #20;</code>
29	
30	<code>end</code>
31	
32	<code>endmodule</code>
33	

Output:

Wave - Default /										
Msgs										
/PriEnc8to3_tb/D	00000001	00000001	00000011	00000111	00001111	00011011	00111011	01111011	11111011	10010000
/PriEnc8to3_tb/Q	000	000	001	010	011	100	101	110	111	